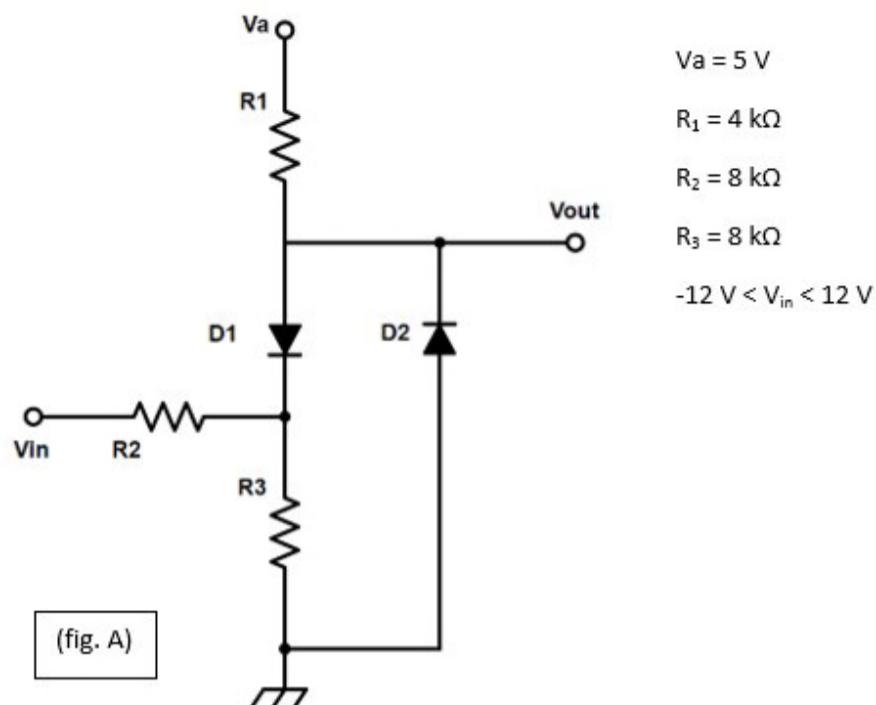


Esami Diodi


Esame 2017-04-19

Si calcoli la transcaratteristica (V_{out} in funzione di V_{in}) del circuito riportato in figura A.


Si considerino i diodi D_1 e D_2 ideali ($V_{on} = 0$ e $R_D = 0$).




Caso 1: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{OFF}$

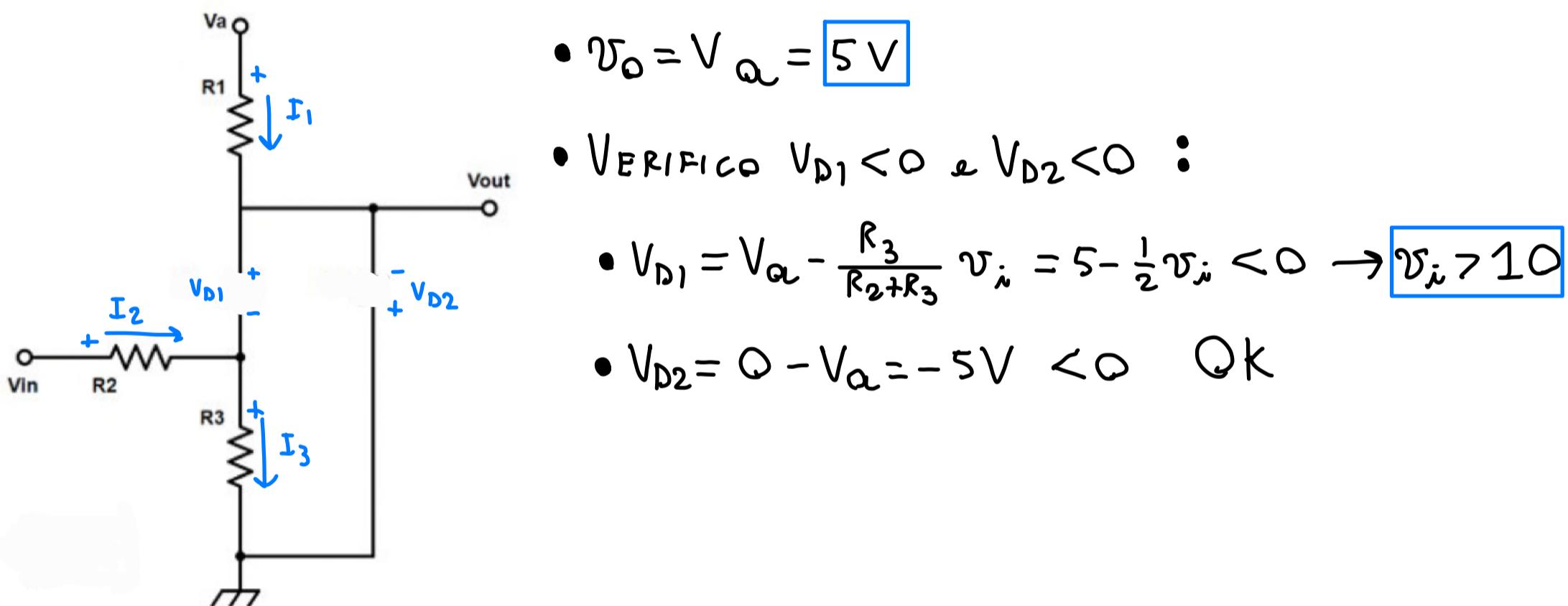

Caso 2: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{ON}$

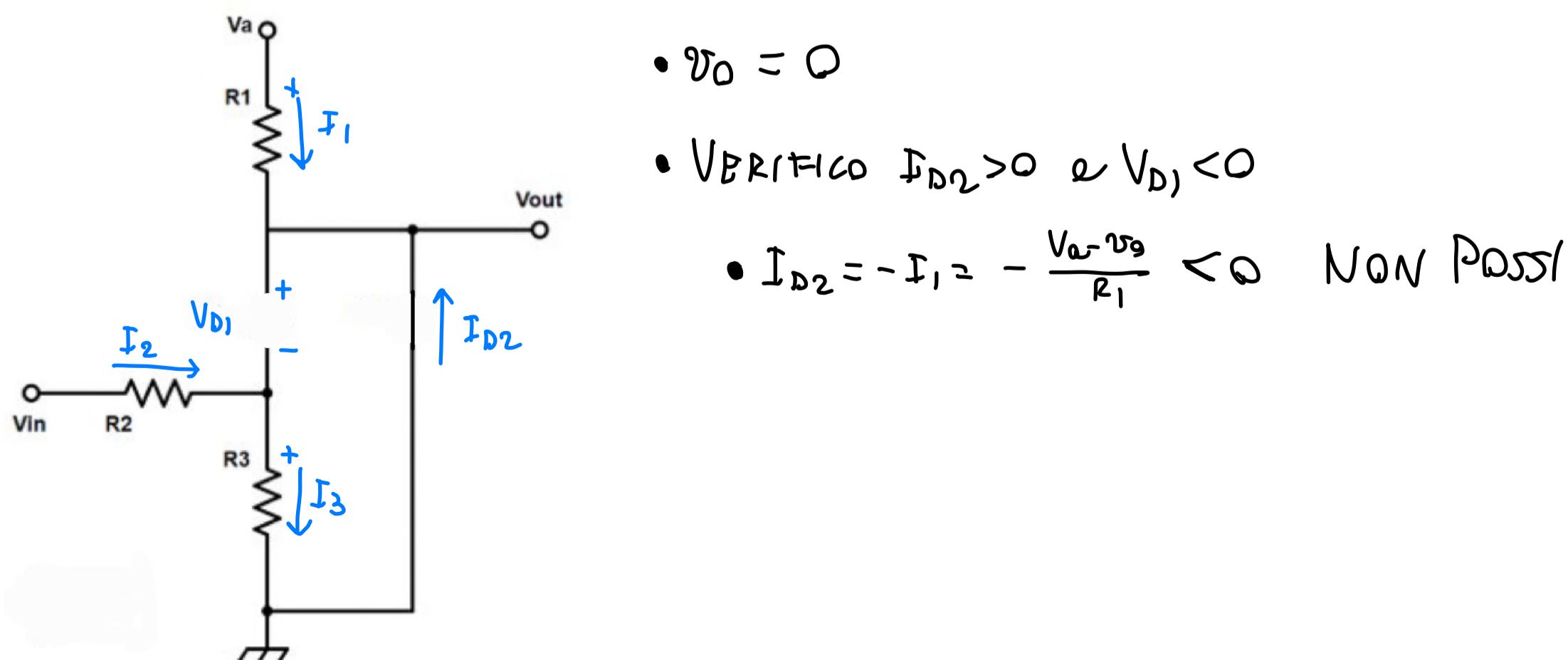

Caso 3: $D_1 = ON$ $D_2 = OFF$

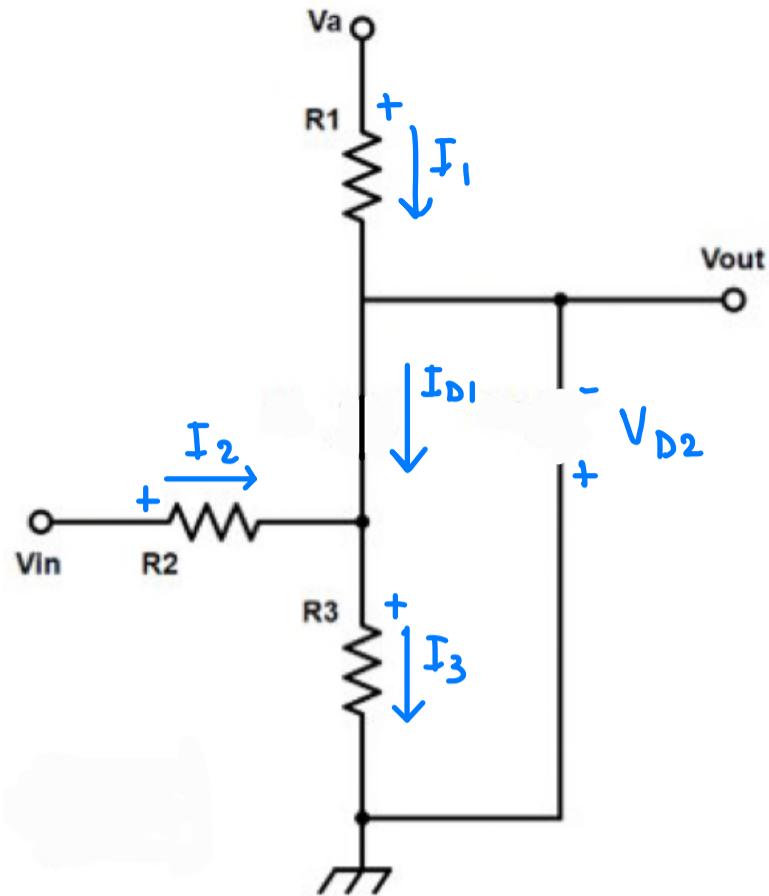

- $$\begin{cases} I_1 + I_2 = I_3 \\ V_Q = V_a - R_1 I_1 \\ V_Q = R_3 I_3 \\ V_Q = V_x - R_2 I_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} V_Q = V_a - R_1 I_1 \\ V_Q = R_3 (I_1 + I_2) \\ V_Q = V_x - R_2 I_2 \end{cases}$$
- $$\rightarrow \begin{cases} V_Q = V_a - R_1 I_1 \\ V_Q = V_x - \frac{R_2}{R_3} V_Q + R_2 I_1 \end{cases}$$

$$\rightarrow V_Q = V_x - \frac{R_2}{R_3} V_Q + \frac{R_2}{R_1} V_a - \frac{R_2}{R_1} V_Q$$

$$\rightarrow V_Q \left(1 + \frac{R_2}{R_3} + \frac{R_2}{R_1} \right) = V_x + \frac{R_2}{R_1} V_a$$


$$\rightarrow V_Q = \frac{5}{2} + \frac{V_x}{4}$$

• VERIFICO $V_{D2} < 0$ e $I_{D1} > 0$

- $V_{D2} = 0 - V_Q = -5/2 - V_x/4 < 0 \rightarrow V_x > -10$

- $I_{D1} = I_{R1} = \frac{V_a - V_Q}{R_1} = \frac{V_a}{R_1} - \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{R_1} - \frac{1}{4R_1} \cdot V_x > 0 \rightarrow V_x < 10$

Caso 4: $D_1 = ON$ $D_2 = ON$

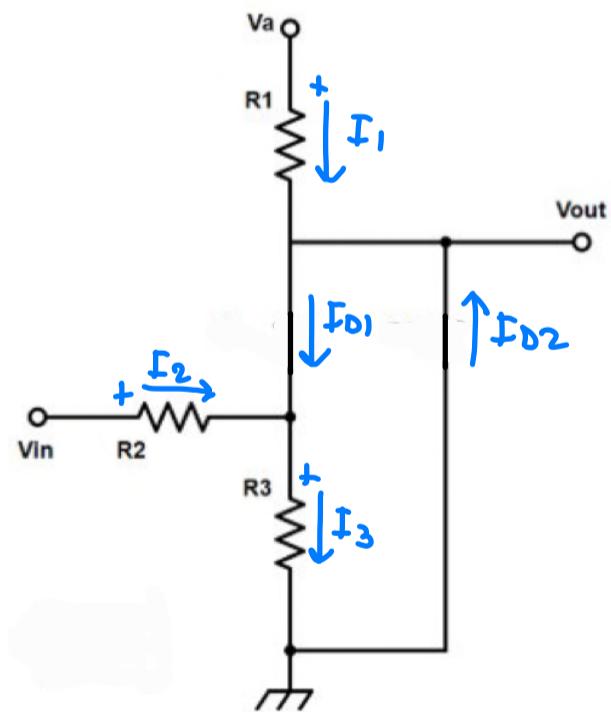

- $V_Q = 0$

• VERIFICO $I_{D1} > 0$ e $I_{D2} > 0$


$$I_1 = V_a / R_1 = 1.25 \text{ mA}$$

$$I_3 = 0$$

$$I_2 = V_x / R_2$$

- $I_{D1} = -I_2 = -\frac{V_x}{R_2} > 0 \rightarrow V_x < 0$


- $I_{D2} = I_{D1} - I_1 = -\frac{V_x}{R_2} - \frac{V_a}{R_1} > 0 \rightarrow V_x < -10$

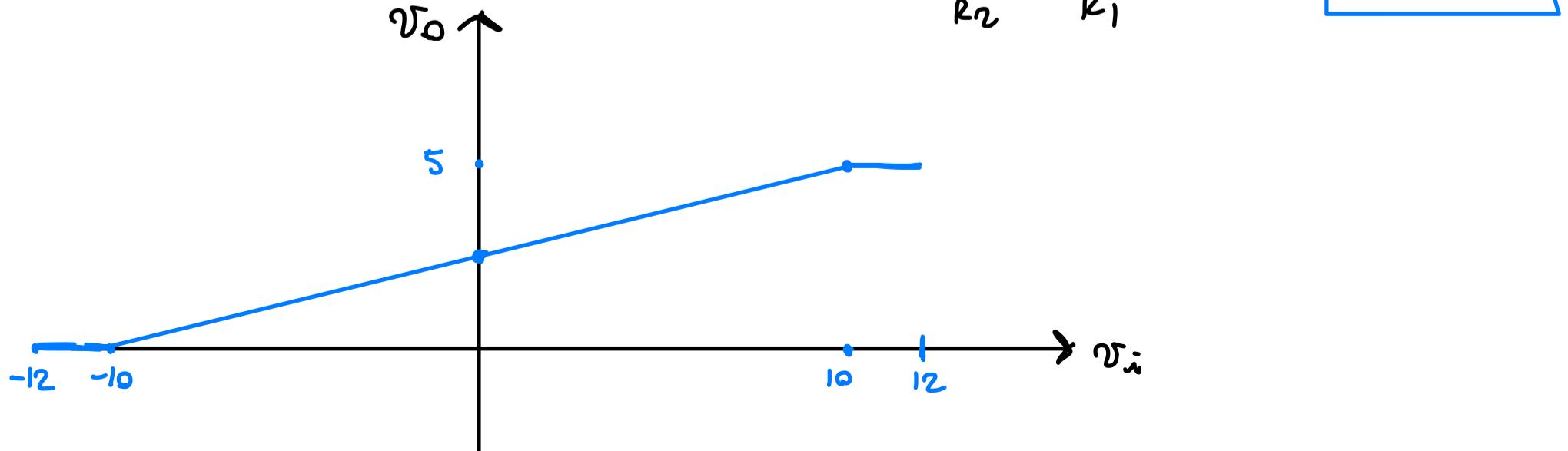


Esame 2017-06-15

Si calcoli la transcaratteristica (V_{out} in funzione di V_{in}) del circuito riportato in figura D.


Si considerino i diodi D_1 e D_2 ideali ($V_{on} = 0$ e $R_D = 0$).

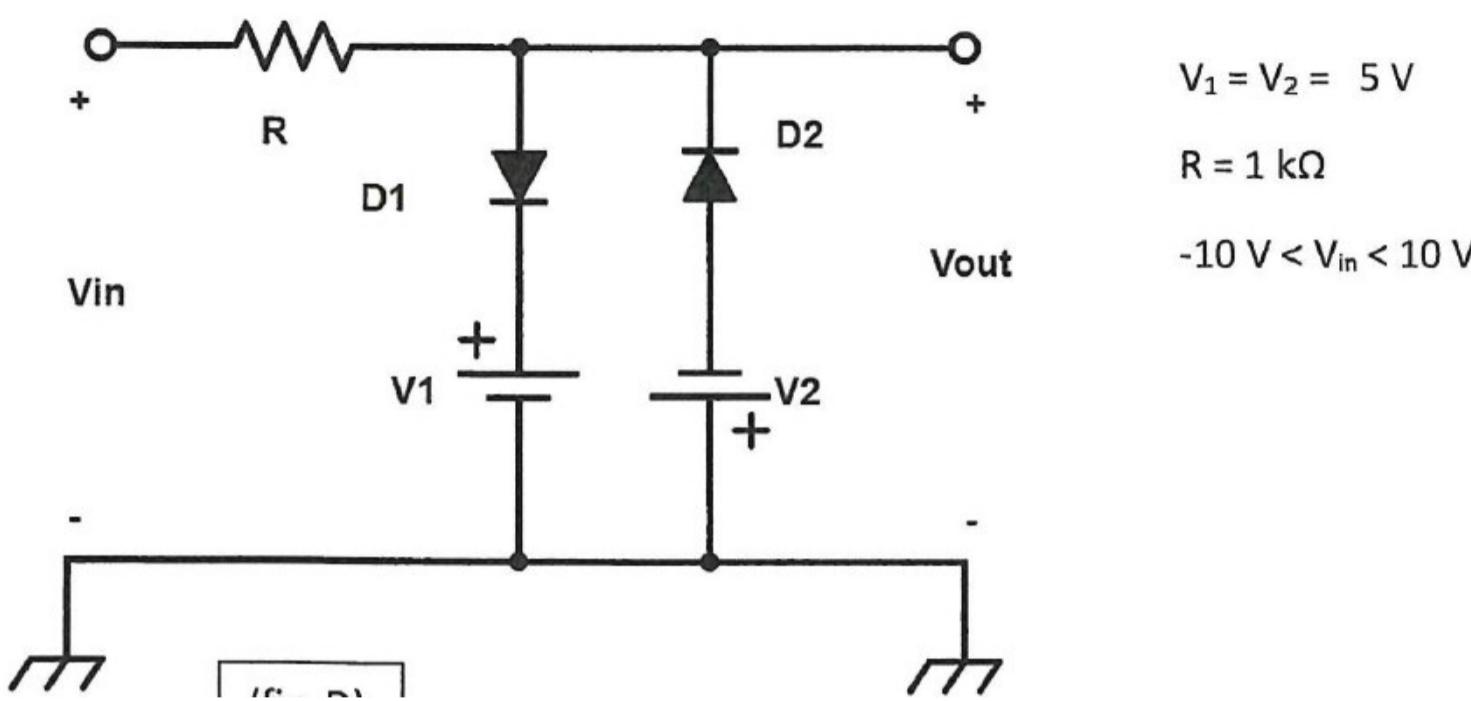


CASO 1: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{OFF}$

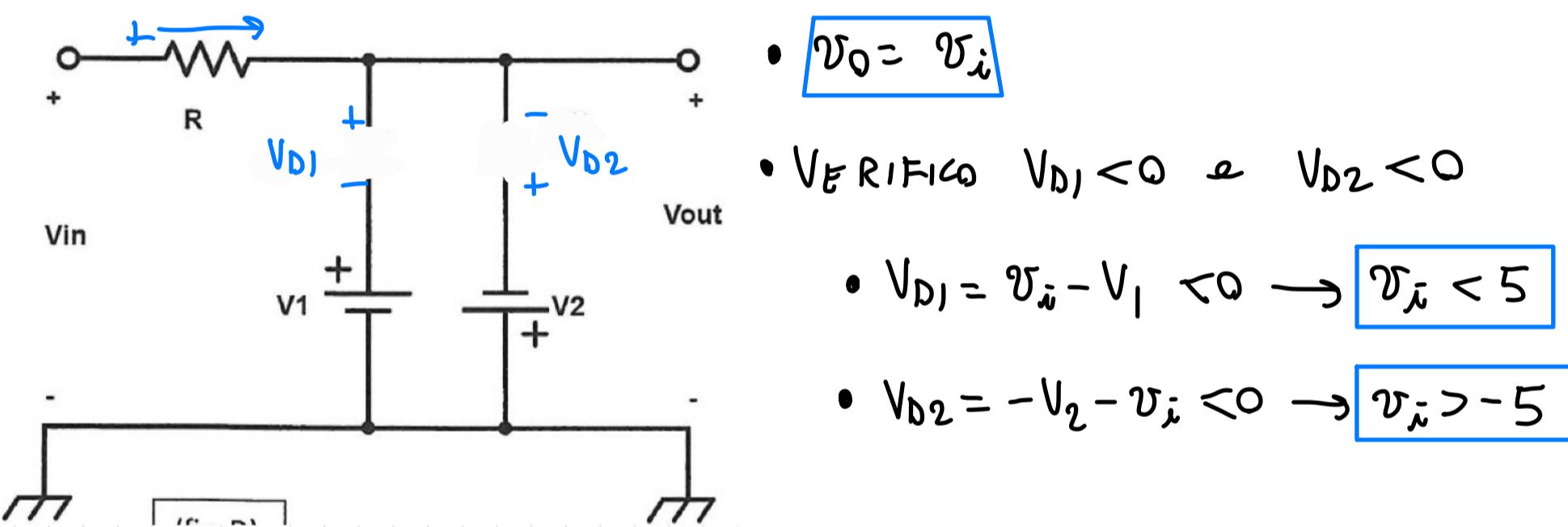

CASO 2: $D_1 = \text{ON}$ $D_2 = \text{OFF}$

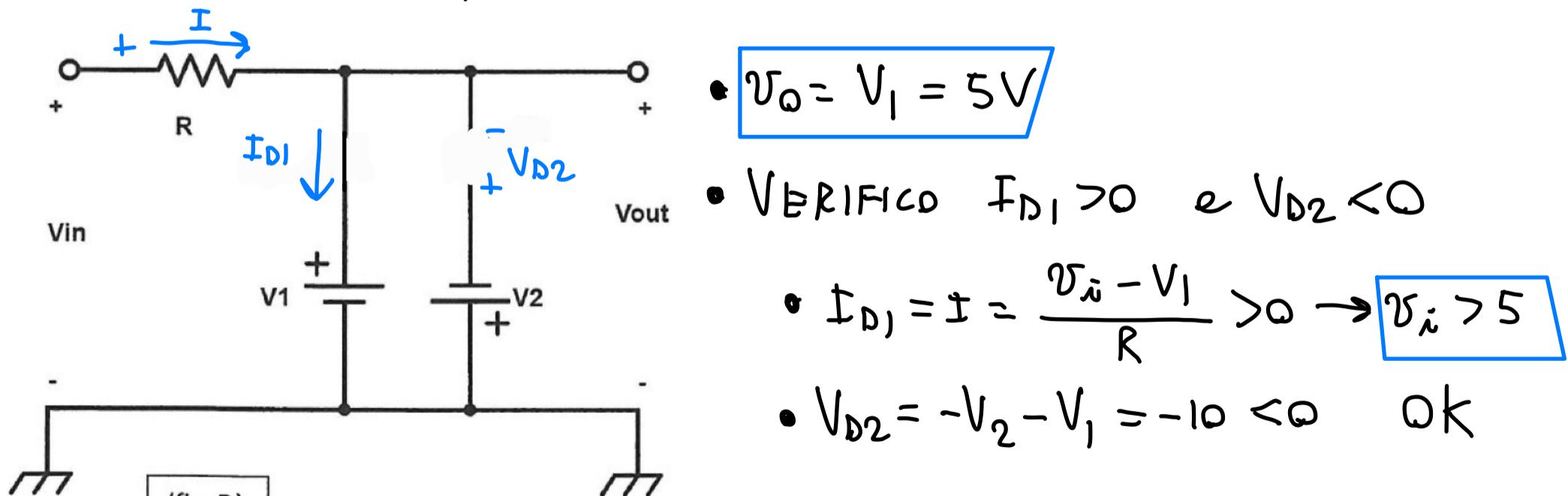

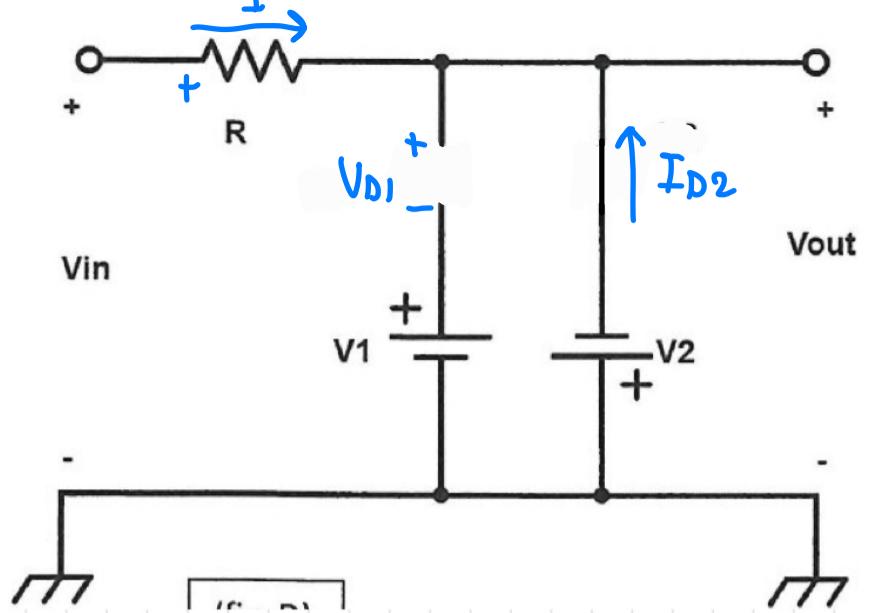Caso 3: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{ON}$




$$\bullet V_Q = -V_2 = -5V$$

$\bullet V_{ERIFCO} V_{D1} < 0$ e $I_{D2} > 0$

$$\bullet V_{D1} = V_Q - V_1 = -10V < 0 \quad \text{OK}$$


$$\bullet I_{D2} = -I = -\frac{V_{in} - V_Q}{R} > 0 \rightarrow V_x < -5V$$

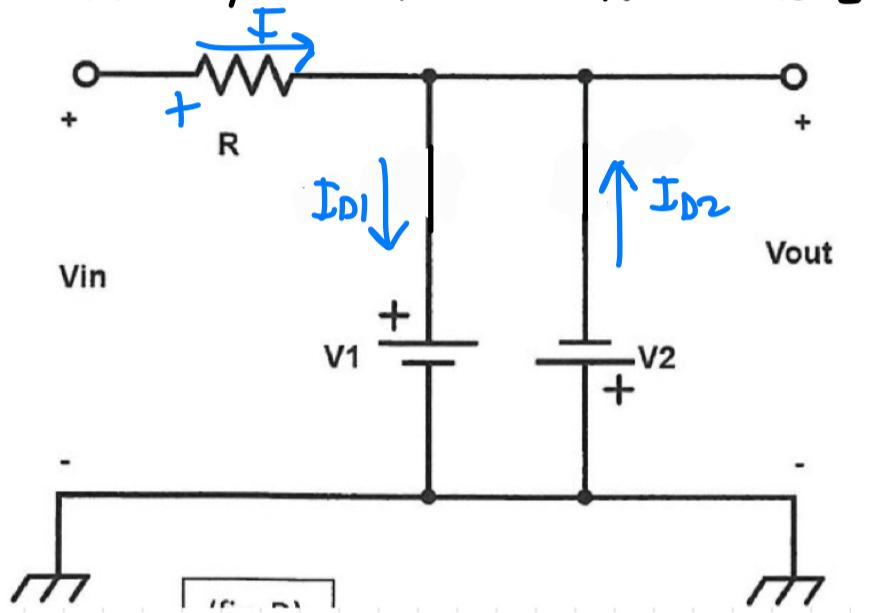Caso 4: $D_1 = \text{ON}$ $D_2 = \text{ON}$



$$\bullet V_Q = V_1 = -V_2 = +5 = -5 \quad \text{NON}$$


POSSIBILE

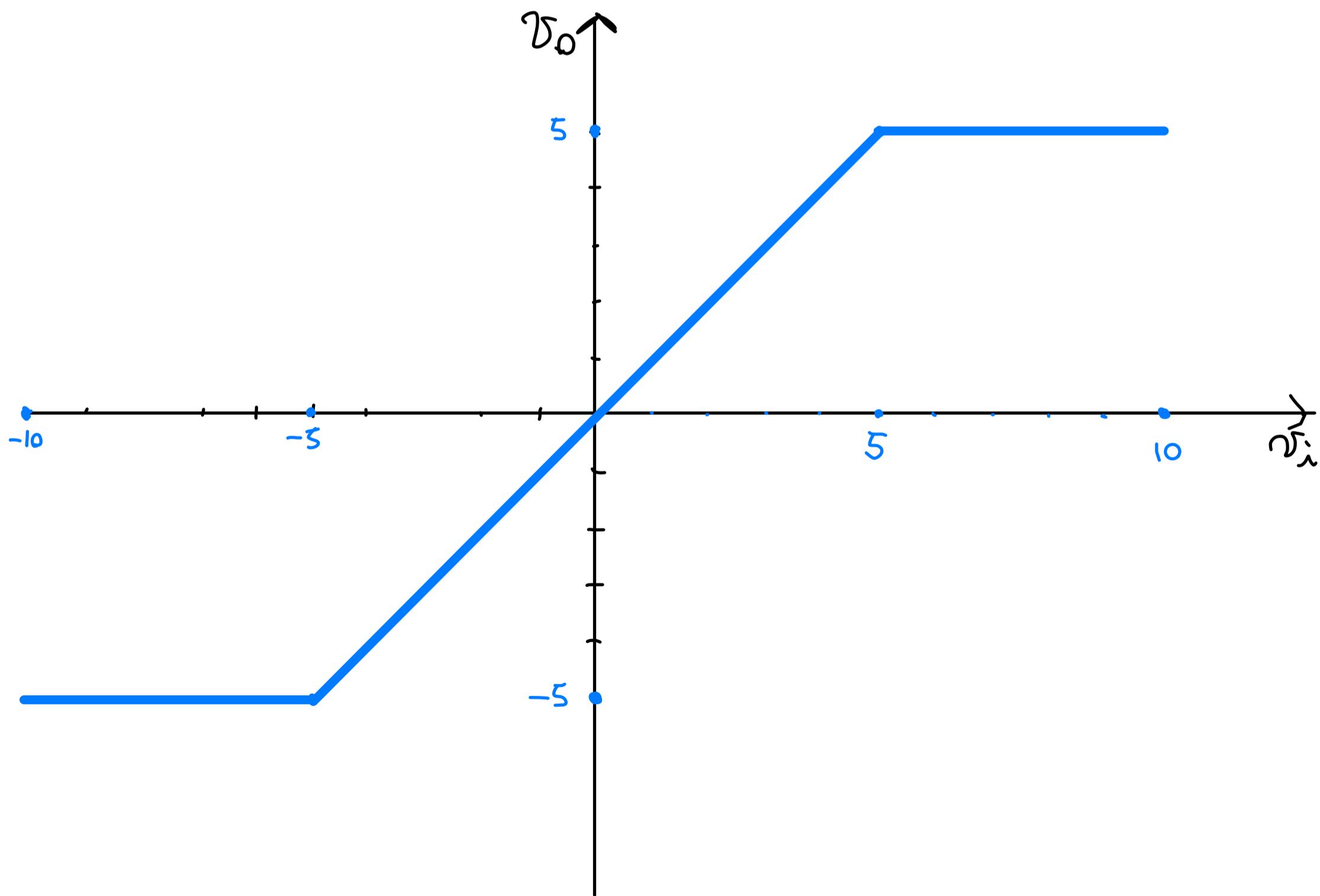


Esame 2017-07-13

Si calcoli e si disegni la transcaratteristica (V_{out} in funzione di V_{in}) del circuito riportato in figura C.


Si considerino i diodi D_1 e D_2 ideali ($V_{on} = 0$ e $R_D = 0$).

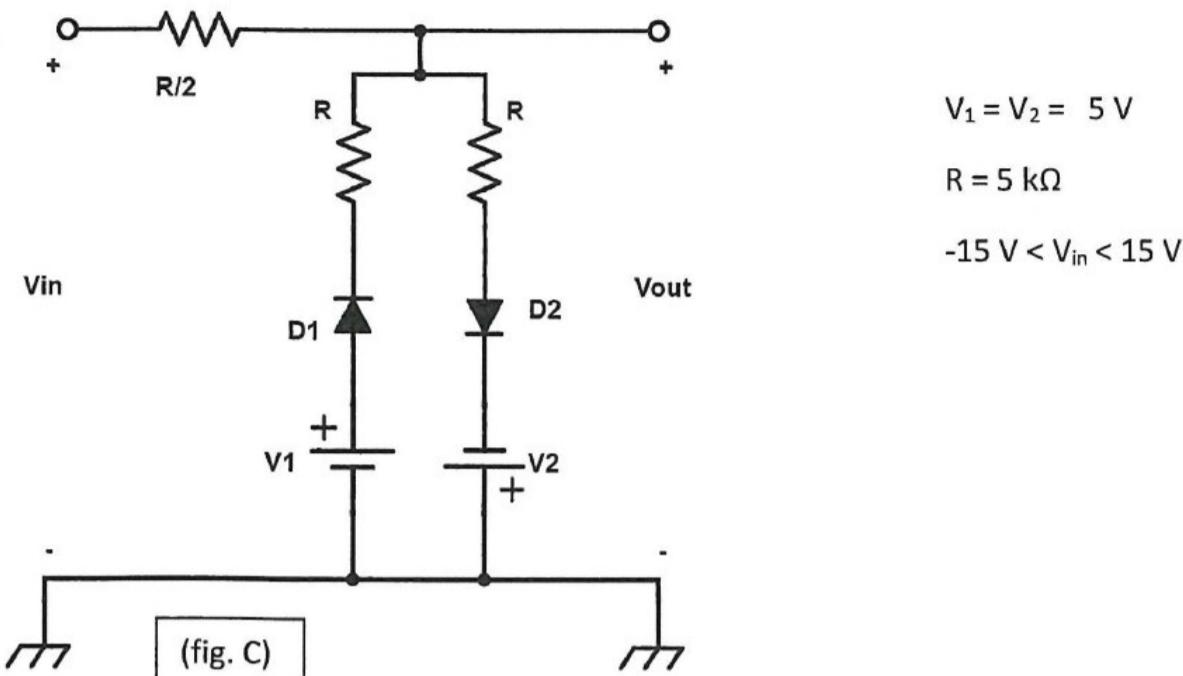


CASO 1: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{OFF}$

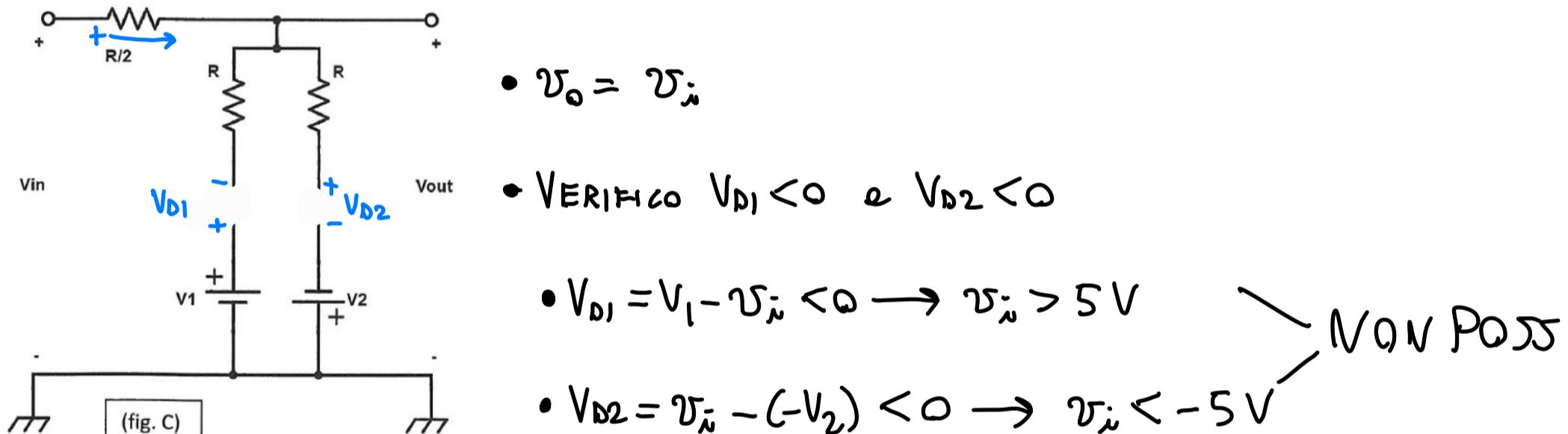

CASO 2: $D_1 = \text{ON}$ $D_2 = \text{OFF}$

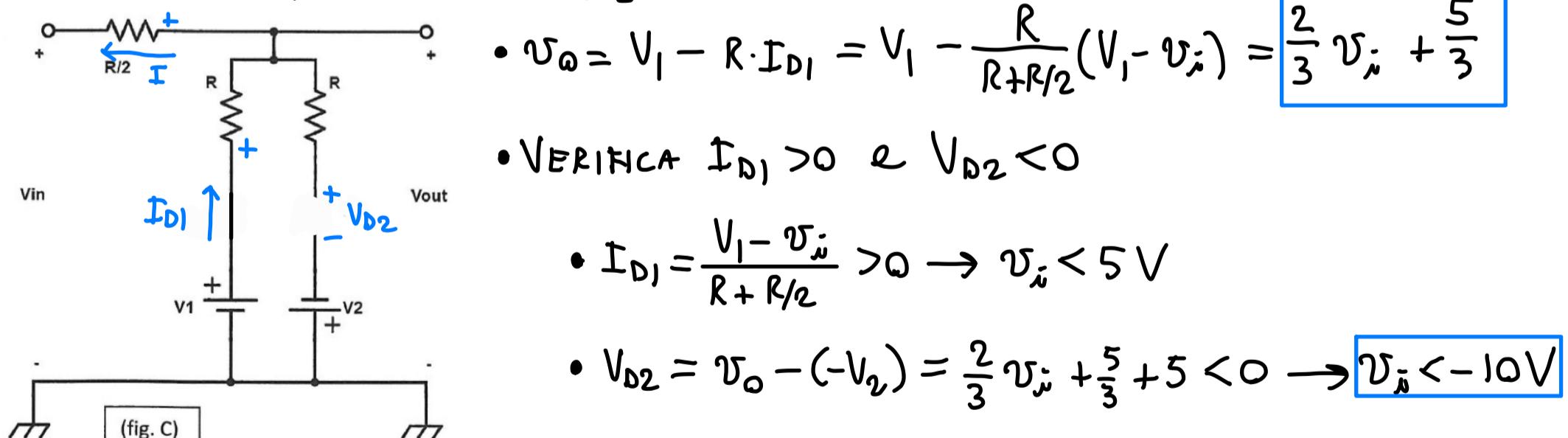

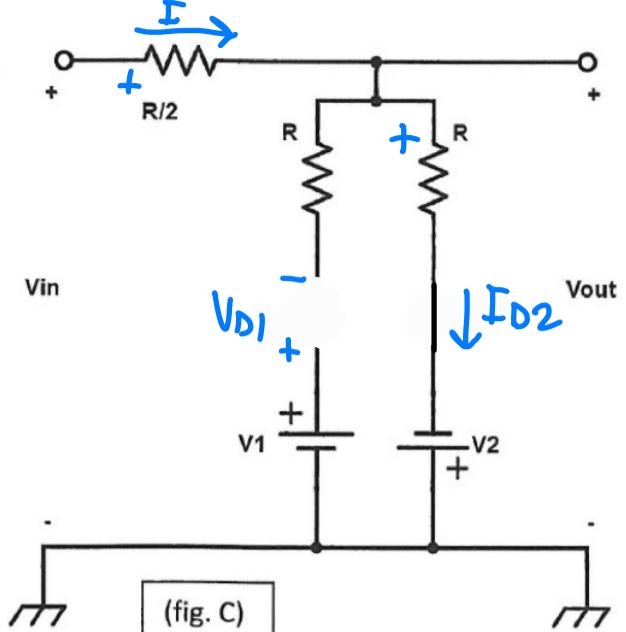CASO 3: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{ON}$




$$\bullet V_O = -V_2 + R I_{D2} = -V_2 + R \frac{V_i + V_2}{R + R/2} = \frac{2}{3} V_i - \frac{5}{3}$$

• VERIFICO $V_{D1} < 0$ e $I_{D2} > 0$

$$\bullet V_{D1} = V_1 - V_O = -\frac{2}{3} V_i + \frac{20}{3} < 0 \rightarrow V_i > 10 \text{ V}$$

$$\bullet I_{D2} = \frac{V_i + V_2}{R + R/2} > 0 \rightarrow V_i > -5 \text{ V}$$

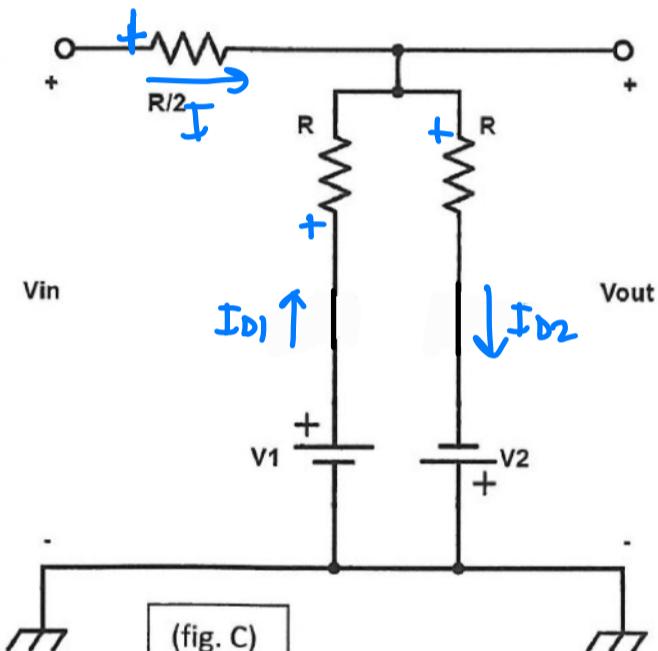CASO 4: $D_1 = \text{ON}$ $D_2 = \text{ON}$



$$\bullet \begin{cases} V_O = V_1 - R I_{D1} \\ I_{D2} = I + I_{D1} \\ V_O = -V_2 + R I_{D2} \\ V_O = V_i - \frac{R}{2} I \end{cases} \rightarrow \begin{cases} V_O = V_1 - R I_{D1} \\ V_O = V_i - \frac{R}{2} I \\ V_O = -V_2 + R I + R I_{D1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_O = V_i - \frac{R}{2} I \\ V_O = -V_2 + R I + V_1 - V_O \end{cases}$$


$$\rightarrow V_O = -V_2 + 2V_i - 2V_O + V_1 - V_O$$

$$\rightarrow V_O = V_i / 2$$

• VERIFICO $I_{D1} > 0$ e $I_{D2} > 0$

$$\bullet I_{D1} = (V_1 - V_i/2)/R = \frac{V_1 - V_i/2}{R} > 0 \rightarrow V_i < 10 \text{ V}$$

$$\bullet I_{D2} = I + I_{D1} = \frac{V_i}{R} + \frac{V_1 - V_i/2}{R} = \frac{V_1 + V_i/2}{R} > 0 \rightarrow V_i > -10$$

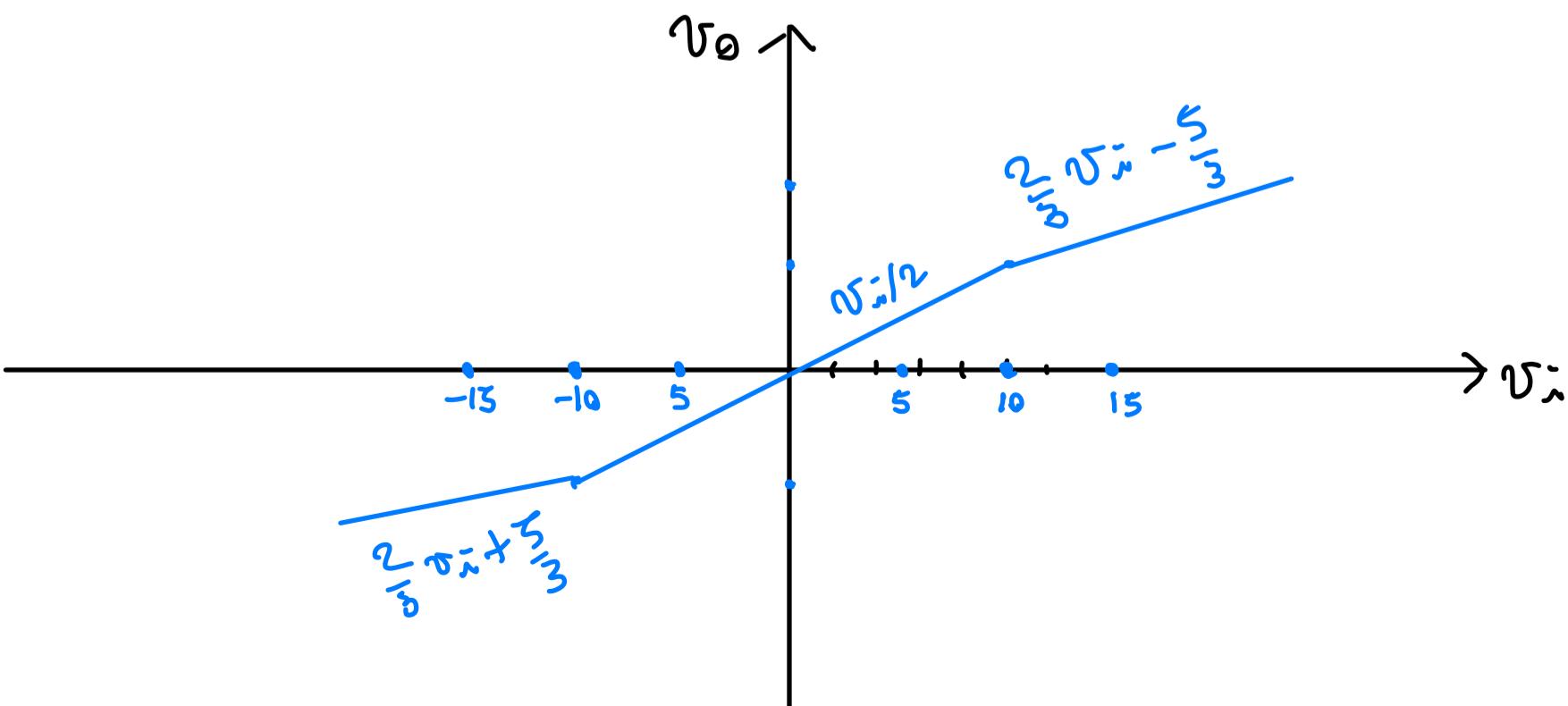


Esame 2017-07-25

Si calcoli la transcaratteristica (V_{out} in funzione di V_{in}) del circuito riportato in figura C.

$-10 \text{ V} < V_{in} < 10 \text{ V}; V_a = 5 \text{ V}; R = 1\text{k}\Omega$

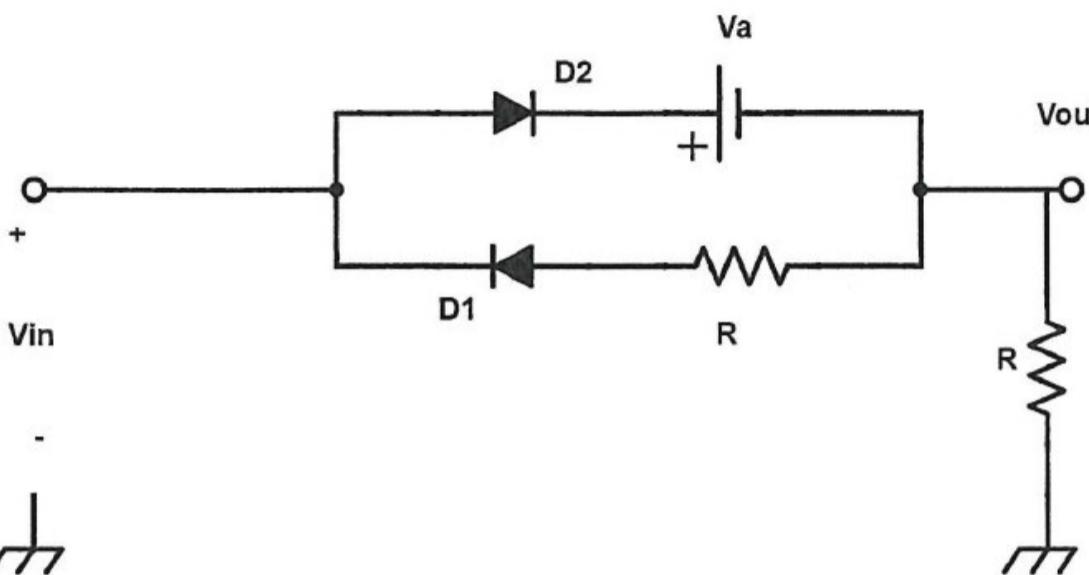
Si considerino i diodi D_1 e D_2 con modello a caduta di tensione costante $V_y = 0.7 \text{ V}$, $R_d = 0 \Omega$.




(fig. C)



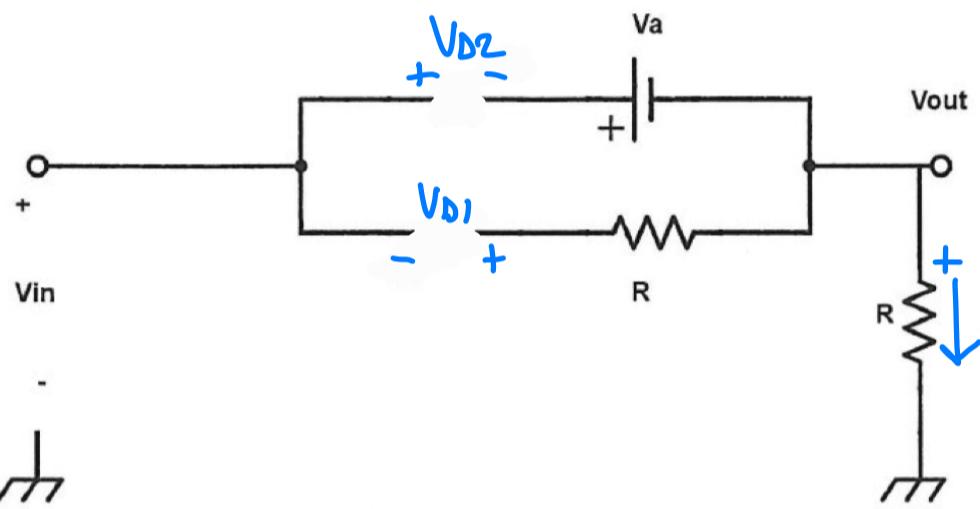
CASO 1: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{OFF}$



- $V_Q = 0$
- VERIFICO $V_{D1} < V_y$ e $V_{D2} < V_y$
 - $V_{D1} = 0 - V_{\bar{x}} < 0 \rightarrow V_{\bar{x}} > 0$
 - $V_{D2} = V_i - V_a < 0 \rightarrow V_i < 5 \text{ V}$

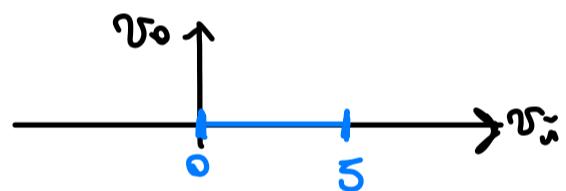


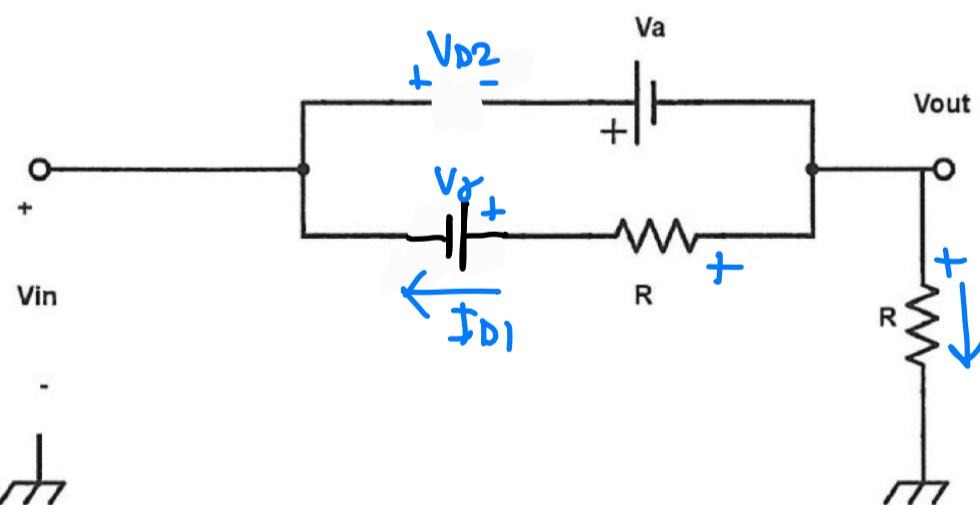CASO 2: $D_1 = \text{ON}$ $D_2 = \text{OFF}$



- $V_Q = R \left(\frac{V_i + V_y}{2R} \right) = \frac{V_i}{2} + \frac{V_y}{2}$
- VERIFICO $I_{D1} > 0$ e $V_{D2} < V_y$
 - $I_{D1} = \frac{V_0 - V_y - V_i}{R} > 0 \rightarrow V_i < -2V_y$
 - $V_{D2} = V_i - V_a - V_0 < V_y$
 $\rightarrow V_i < 3V_y + 2V_a$

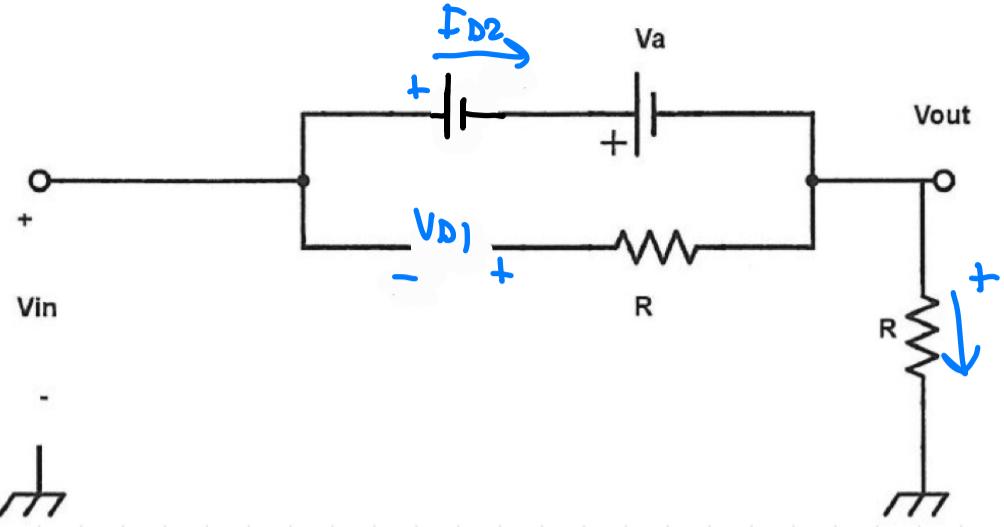CASO 3: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{ON}$




$$\bullet V_0 = R \frac{V_g - V_g - V_d}{R} = V_d - 5.7$$

• VERIFICA $V_{D1} < V_g$ e $I_{D2} > 0$

$$\bullet V_{D1} = V_0 - V_d = -5.7 < V_g \quad \text{OK}$$

$$\bullet I_{D2} = \frac{V_g - V_g - V_d}{R} > 0 \rightarrow V_d > 5.7$$

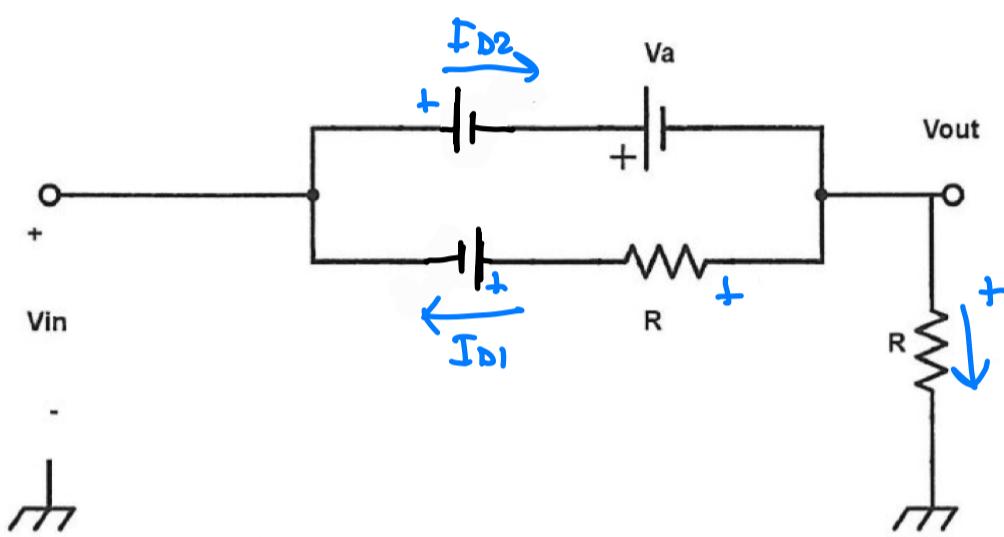
CASO 4: $D_1 = \text{ON}$ $D_2 = \text{ON}$



$$\bullet V_0 = V_d - V_g - V_d = V_g - 5.7$$

• VERIFICA $I_{D1} > 0$ e $I_{D2} > 0$


$$\bullet I_{D1} = \frac{V_0 - V_g - V_d}{R} = -6.4 \text{ mA} < 0 \quad \text{NON POS}$$

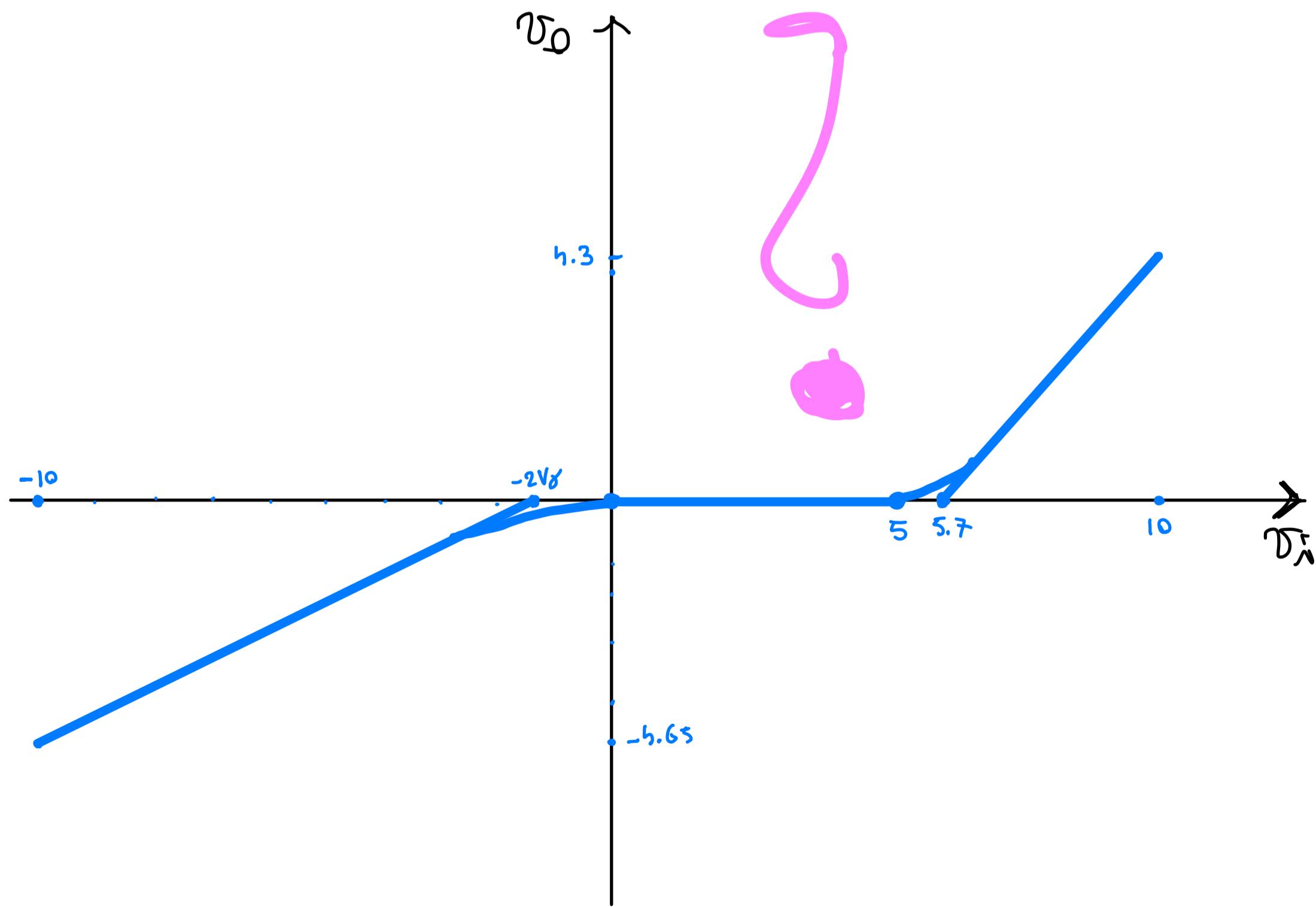


Esame 2018-05-25

Si calcoli e si disegni la transcaratteristica (V_{out} in funzione di V_{in}) del circuito riportato in figura A.


Si considerino i diodi D_1 e D_2 ideali ($V_{on} = 0$ e $R_D = 0$).

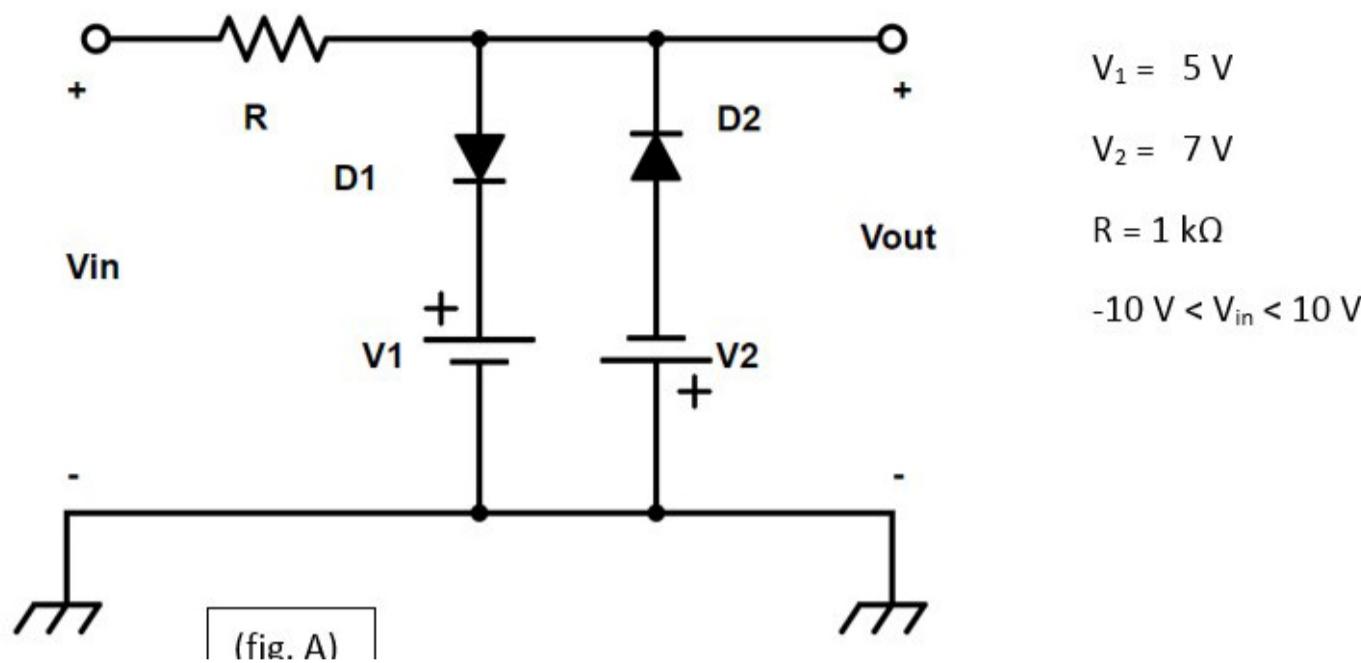


CASO 1: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{OFF}$

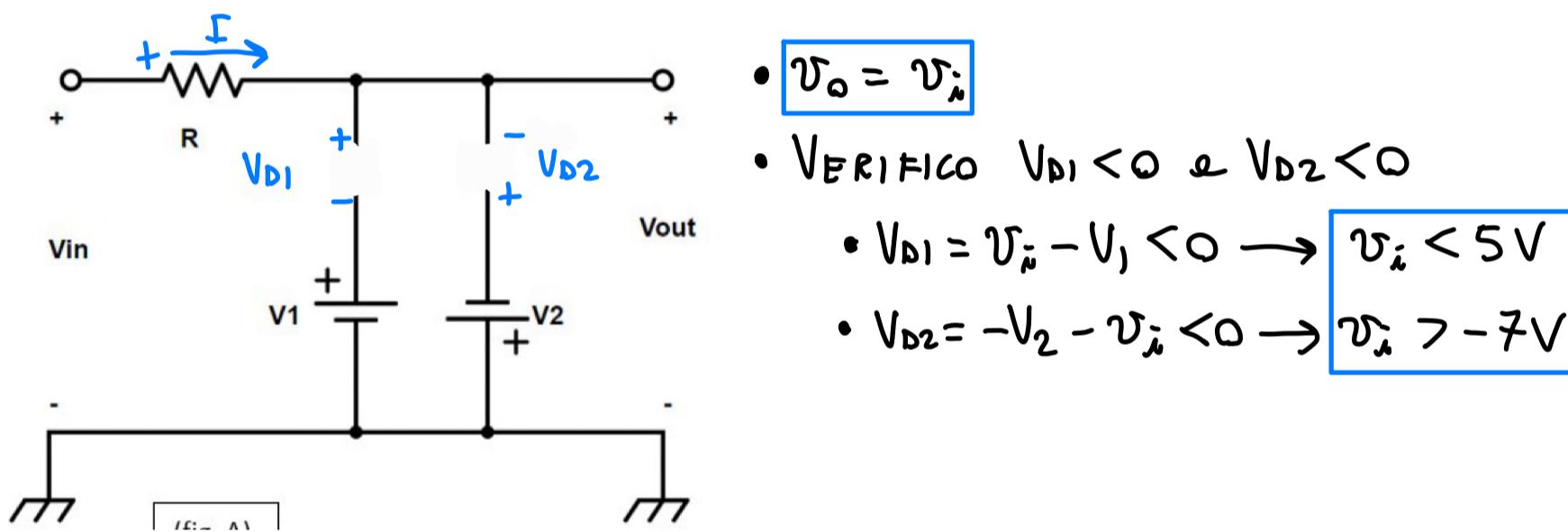

CASO 2: $D_1 = \text{ON}$ $D_2 = \text{OFF}$

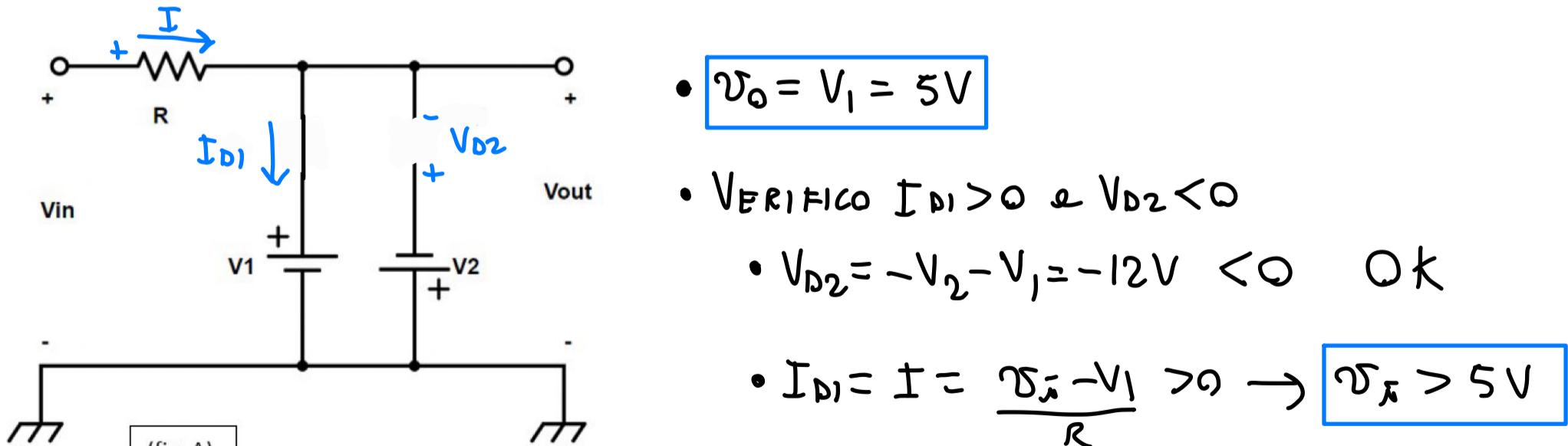

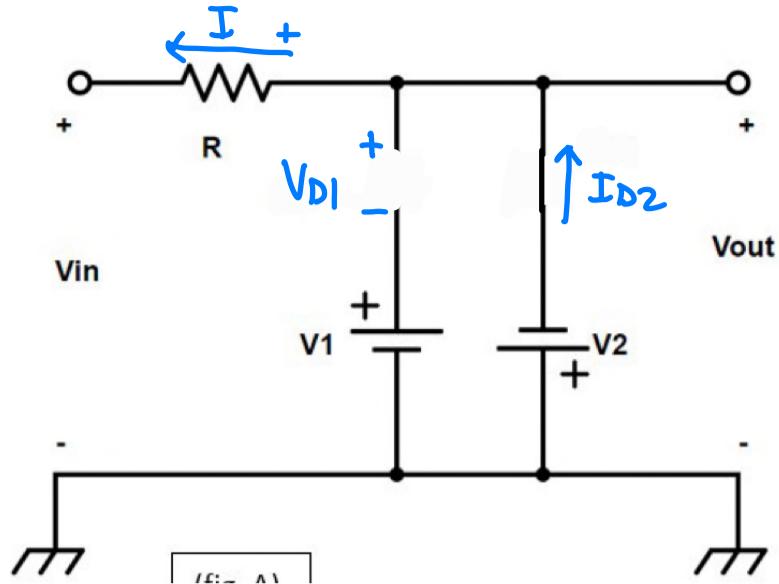CASO 3: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{ON}$




$$\bullet V_D = -V_2 - 7V$$

- VERIFICO $I_{D2} > 0$ e $V_{D1} < 0$


$$\bullet V_{D1} = -V_2 - V_1 = -12V < 0 \quad \text{OK}$$

$$\bullet I_{D2} = I = \frac{V_0 - V_D}{R} > 0 \rightarrow V_0 < -7V$$

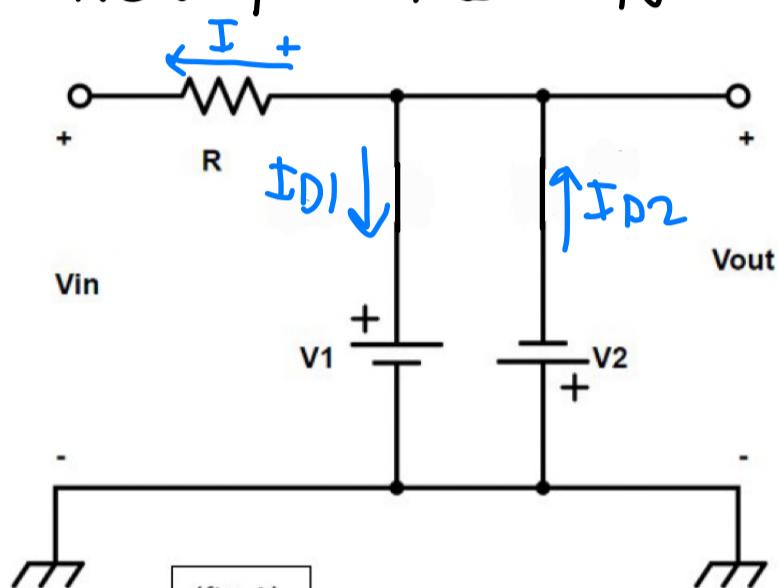CASO 4: $D_1 = \text{ON}$ $D_2 = \text{ON}$




$$\bullet V_0 = +V_1 = -V_2 = 5 \text{ è F} \quad \text{NON POSSIBILE}$$

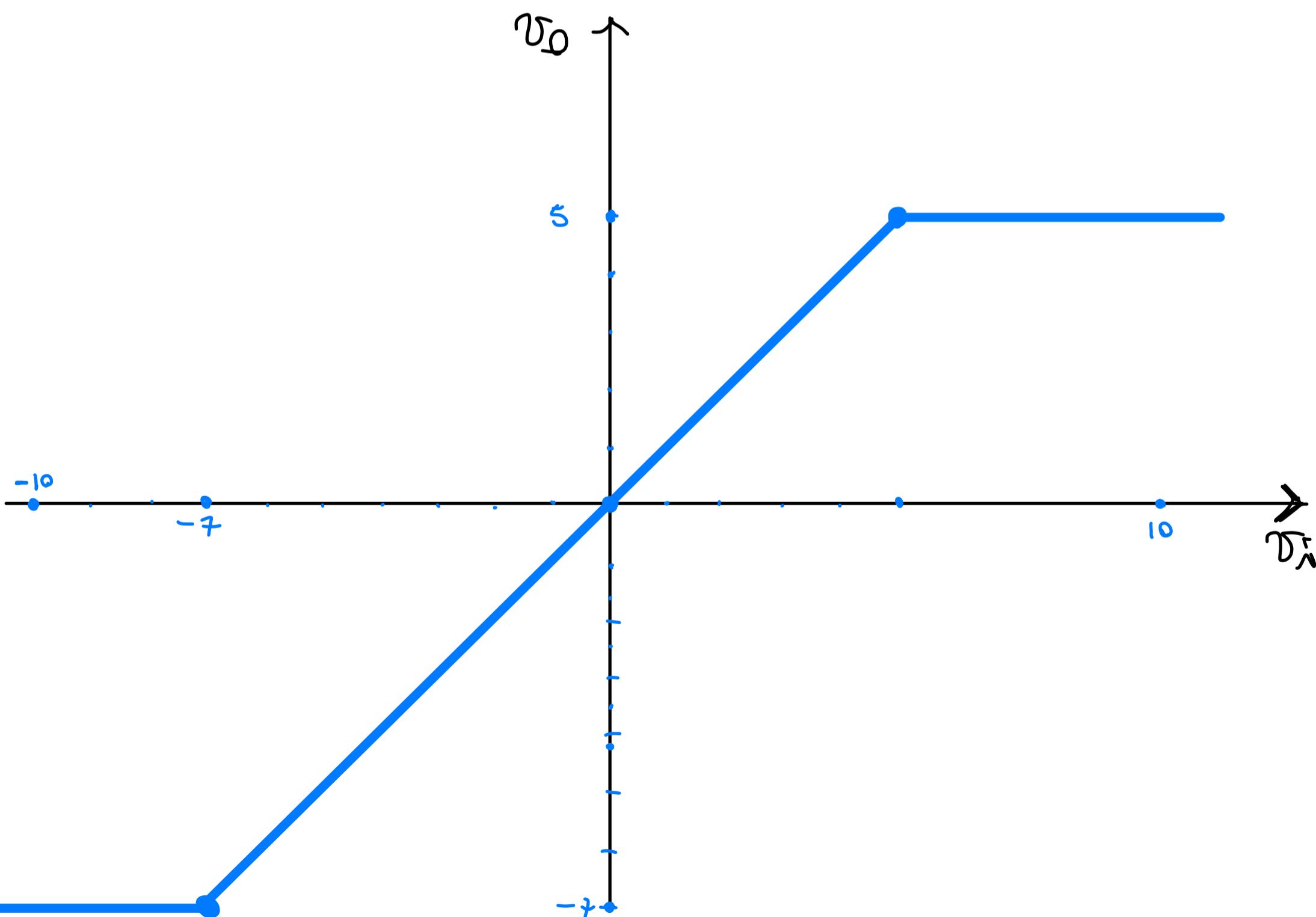

Esame 2018-06-19

Si calcoli la transcaratteristica (V_{out} in funzione di V_{in}) del circuito riportato in figura B.

Si considerino i diodi D_1 e D_2 ideali ($V_{on} = 0$ e $R_D = 0$).

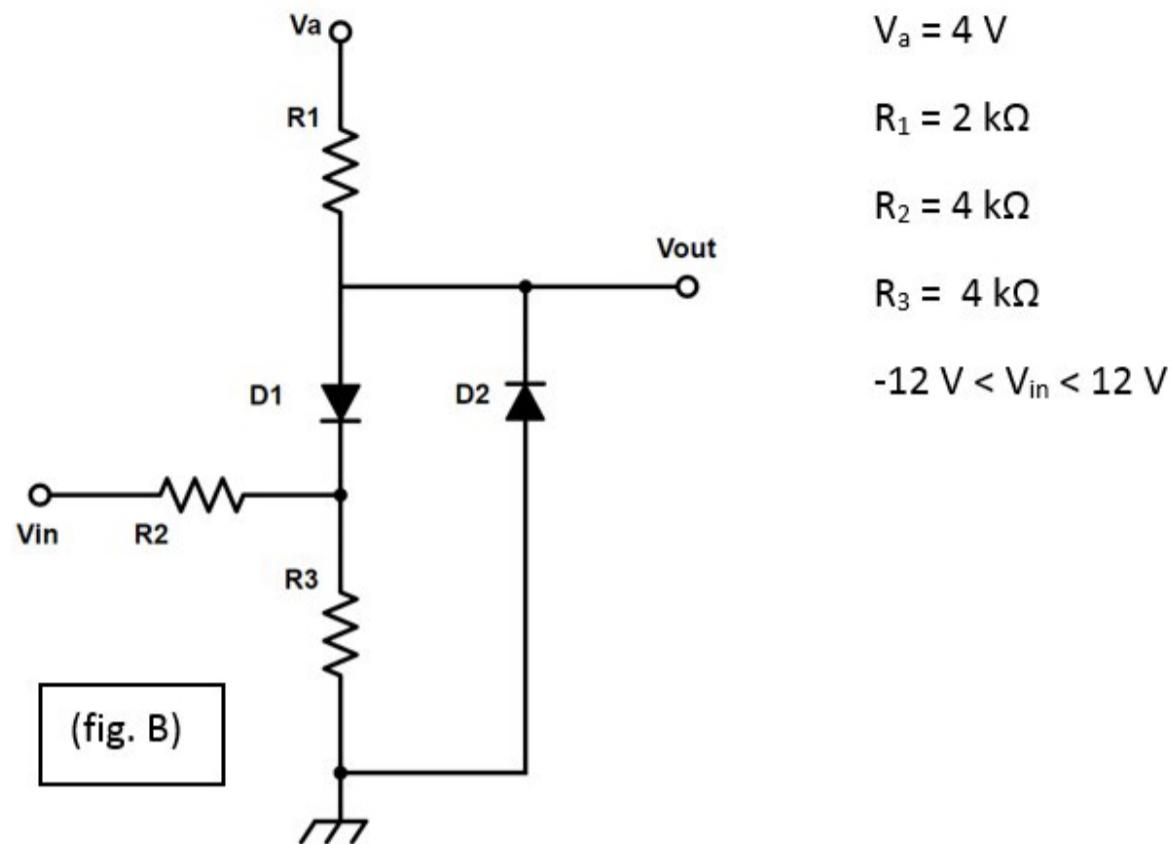


COME 2017-05-19


Esame 2018-07-04

Si consideri il circuito riportato in figura dove i diodi D1 e D2 sono con modello a $V_{D_{on}}=1V$ e $R_s=0\Omega$


Si calcoli la transcaratteristica I_{out} in funzione di V_{in} (si riporti la caratteristica nello spazio sottostante)

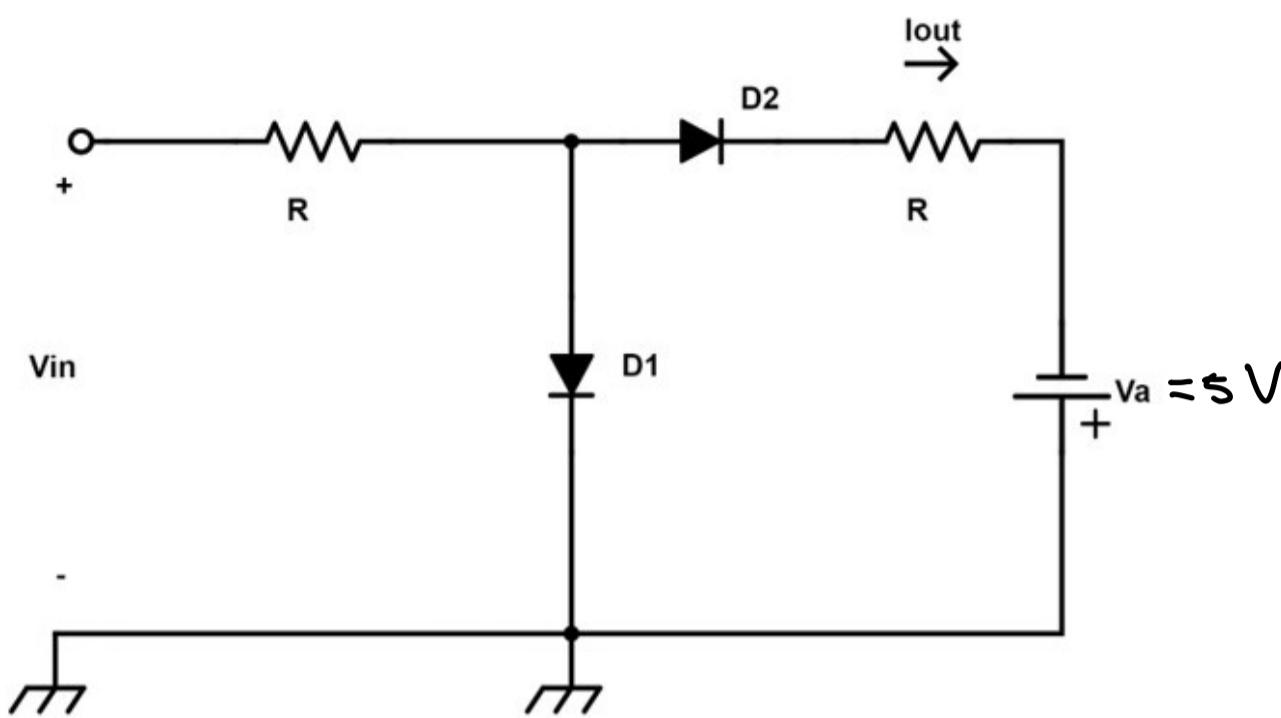


CASO 1: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{OFF}$

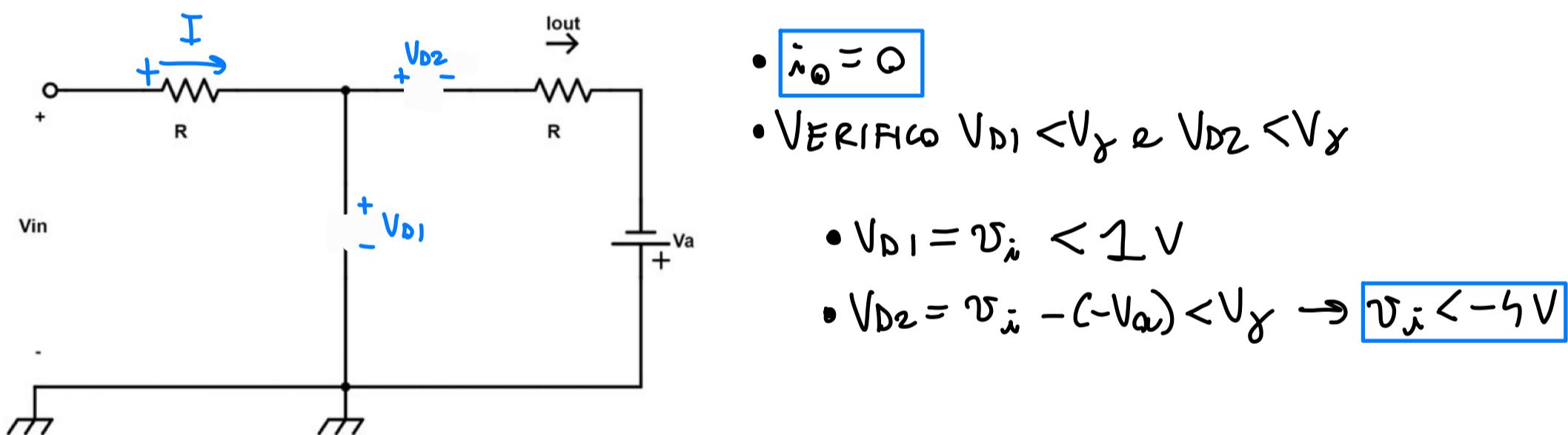

CASO 2: $D_1 = \text{ON}$ $D_2 = \text{OFF}$

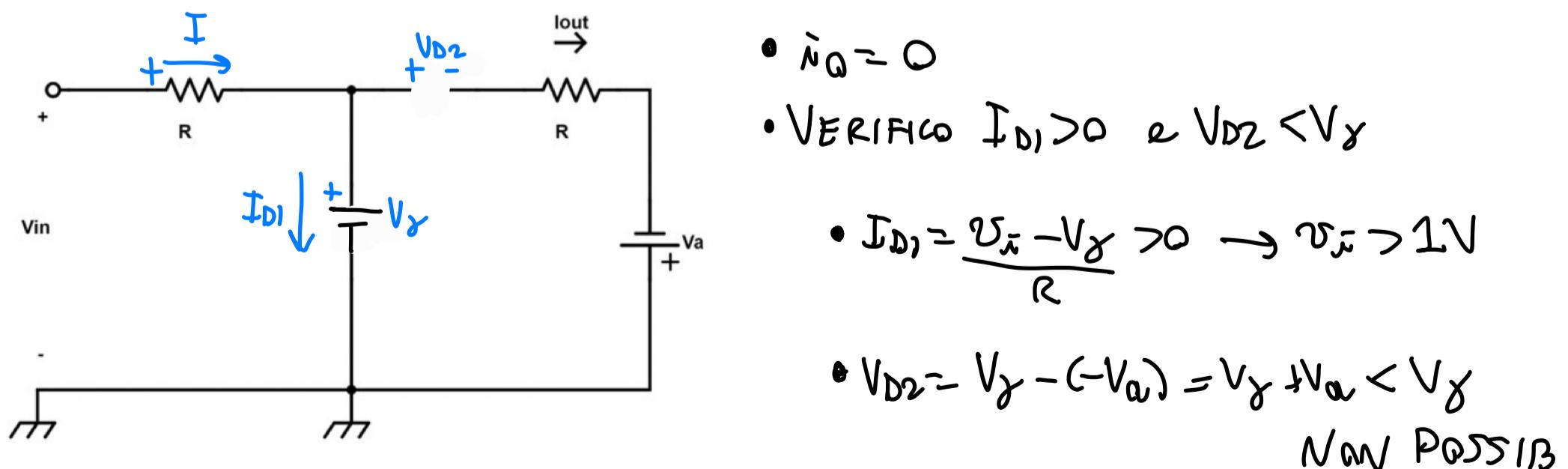

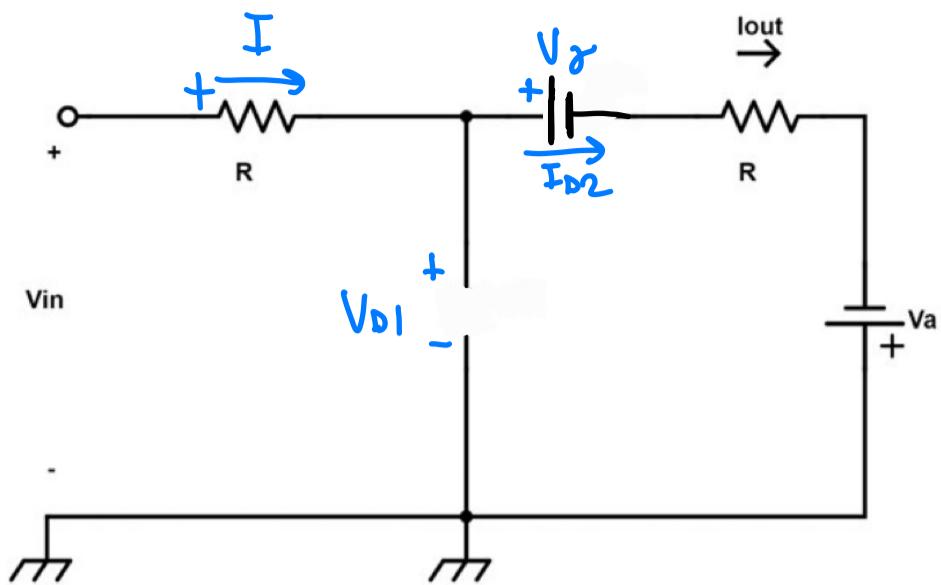CASO 3: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{ON}$



$$\bullet i_0 = I_{D2} = I = \frac{V_i - V_g + V_a}{2R} = \frac{V_i - 4}{2R}$$


• VERIFICO $V_{D1} < V_g$ e $I_{D2} > 0$

$$\bullet V_{D1} = V_i - R \frac{I}{2} = V_i - \frac{V_g}{2} - \frac{4}{2} < V_g$$

$$\rightarrow V_i < 6 \text{ V}$$

$$\bullet I_{D2} = \frac{V_i - V_g + V_a}{2R} > 0 \rightarrow V_i > -4 \text{ V}$$

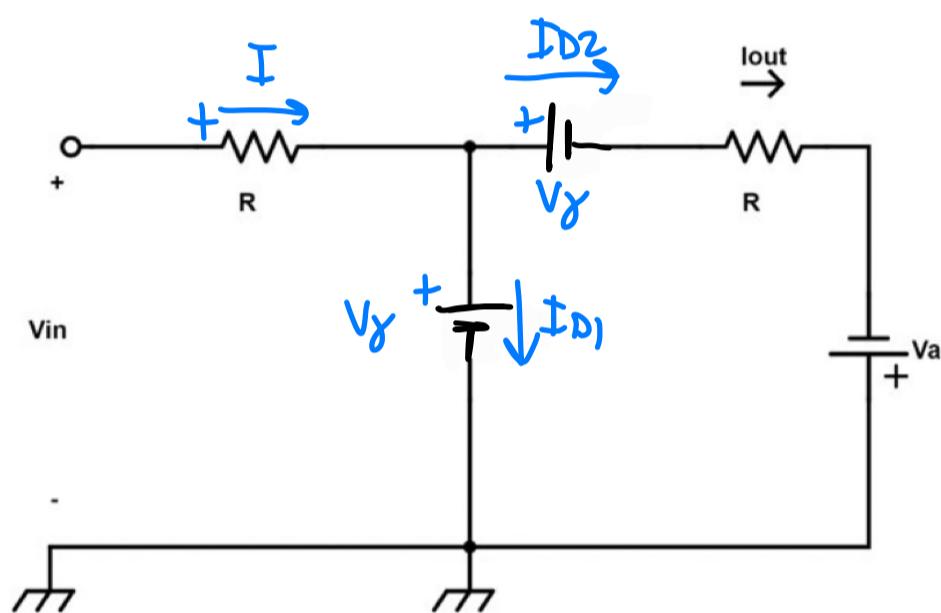CASO 4: $D_1 = \text{ON}$ $D_2 = \text{ON}$




$$\bullet i_0 = I_{D2} = \frac{V_g - V_g + V_a}{R} = V_a / R$$

• VERIFICO $I_{D1} > 0$ e $I_{D2} > 0$

$$\bullet I_{D2} = V_a / R > 0 \quad \text{OK}$$

$$\bullet I_{D1} = I - I_{D2} = \frac{V_i - V_g}{R} - \frac{V_a}{R} > 0$$

$$\rightarrow V_i > 6 \text{ V}$$

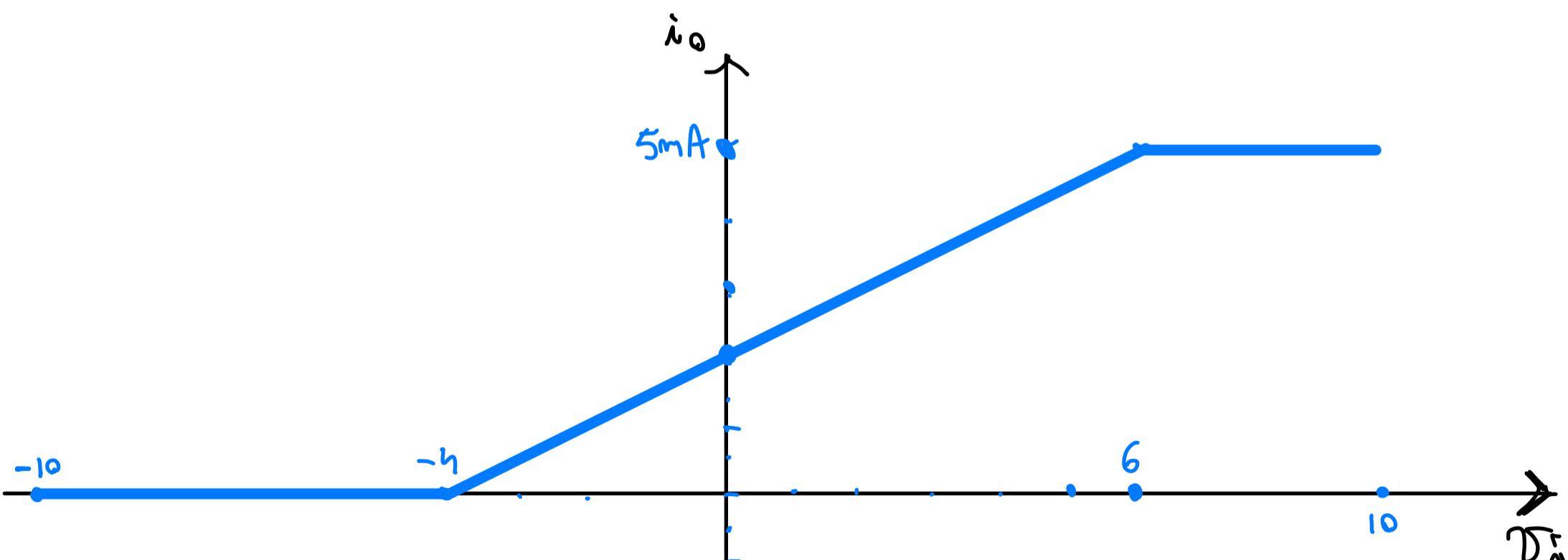


Esame 2018-07-18


Si calcoli la transcaratteristica (V_{out} in funzione di V_{in}) del circuito riportato in figura C.

$-12 \text{ V} < V_{in} < 12 \text{ V}; V_a = 5 \text{ V}; R_1 = R_2 = R_3 = 1\text{k}\Omega$

Si considerino i diodi D_1 e D_2 ideali

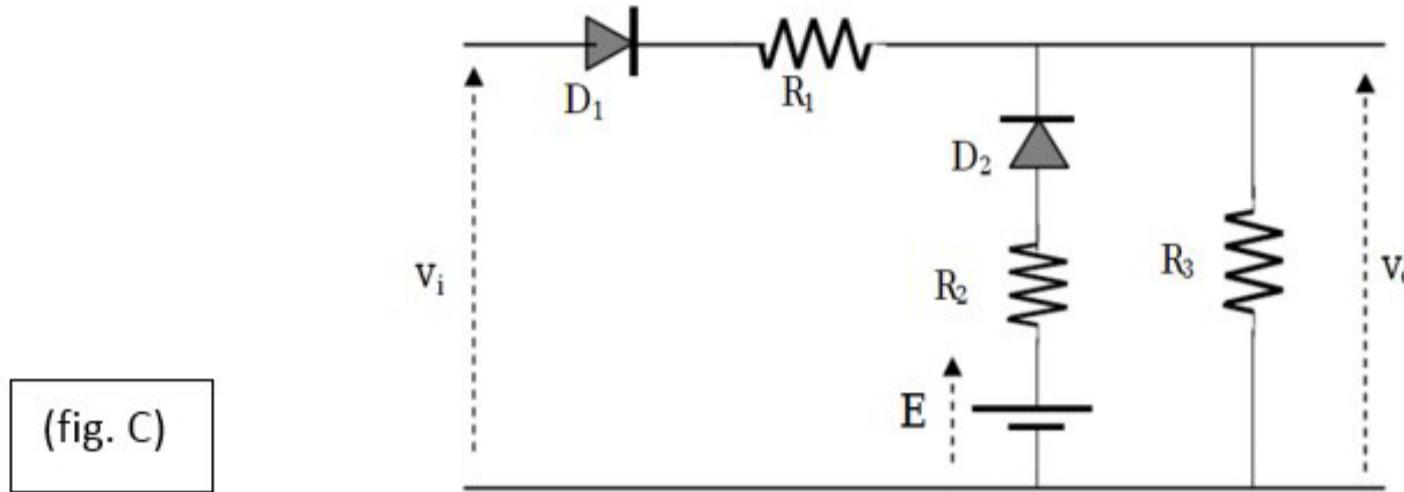


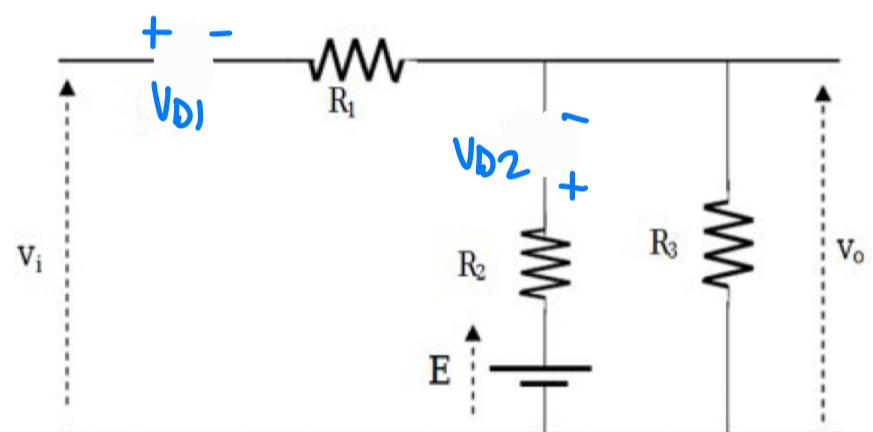CASO 1: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{OFF}$




- $V_o = 0$
- VERIFICO $V_{D1} < 0$ e $V_{D2} < 0$
- $V_{D1} = V_x - V_o = V_x < 0$
- $V_{D2} = E - V_o = 5V > 0$ NON POSSIBILE

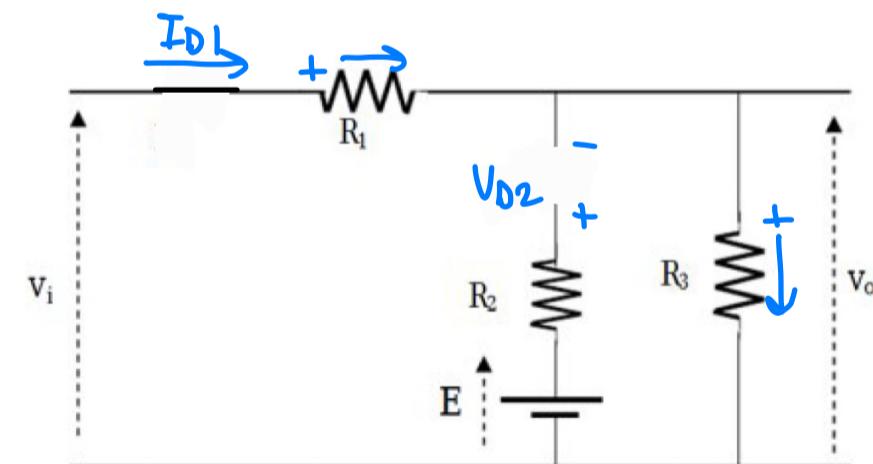CASO 2: $D_1 = \text{ON}$ $D_2 = \text{OFF}$



- $V_o = R_3 I_{D1} = \frac{R_3}{R_1 + R_3} V_x = V_x / 2$
- VERIFICO $I_{D1} > 0$ e $V_{D2} < 0$
- $I_{D1} = \frac{V_x}{R_1 + R_3} > 0 \rightarrow V_x > 0$
- $V_{D2} = E - V_o = E - \frac{V_x}{2} < 0 \rightarrow V_x > 10 \text{ V}$

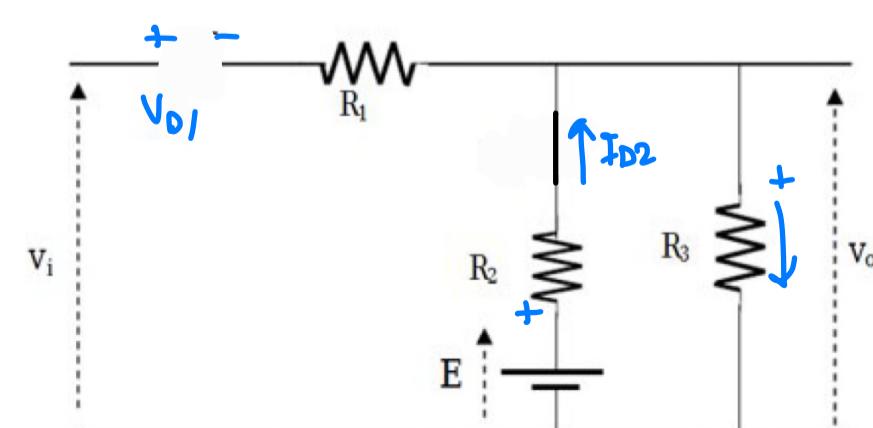
CASO 3: $D_1 = \text{OFF}$ $D_2 = \text{ON}$



- $V_o = R_3 I_{D2} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} E = 2.5 \text{ V}$
- VERIFICO $V_{D1} < 0$ e $I_{D2} > 0$
- $I_{D2} = \frac{E}{R_2 + R_3} > 0$ OK
- $V_{D1} = V_x - E + R_2 I_{D2} = V_x - E + \frac{R_2}{R_2 + R_3} E < 0$

$$\rightarrow V_x < 2.5$$

CASO 1: $D_1 = ON$ $D_2 = ON$

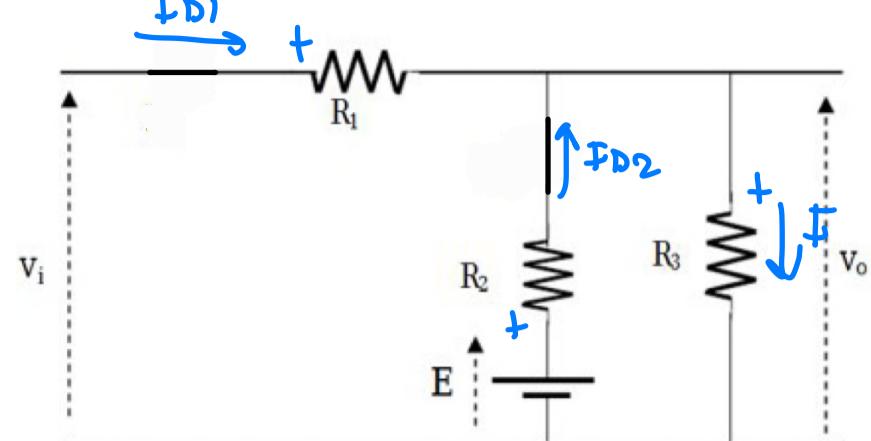

$$\left\{ \begin{array}{l} V_0 = R_3 I \\ V_0 = E - R_2 I_{D2} \\ V_0 = V_x - R_1 I_{D1} \\ I = I_{D1} + I_{D2} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_0 = R_3 I_{D1} + R_3 I_{D2} \\ I_{D2} = (E - V_0) / R_2 \\ I_{D1} = (V_x - V_0) / R_1 \end{array} \right.$$


$$\rightarrow V_0 = E - V_0 + V_x - V_0$$

$$\rightarrow 3V_0 = V_x + E \rightarrow V_0 = \frac{V_x}{3} + \frac{E}{3}$$

• VERIFICANDO $I_{D1} > 0$ e $I_{D2} > 0$

$$\bullet I_{D1} = (V_x - V_0) / R_1 \rightarrow V_x - V_x/3 - E/3 > 0 \rightarrow V_x > 2.5$$

$$\bullet I_{D2} = (E - V_0) / R_2 \rightarrow E - V_x/3 - E/3 > 0 \rightarrow V_x < 10$$

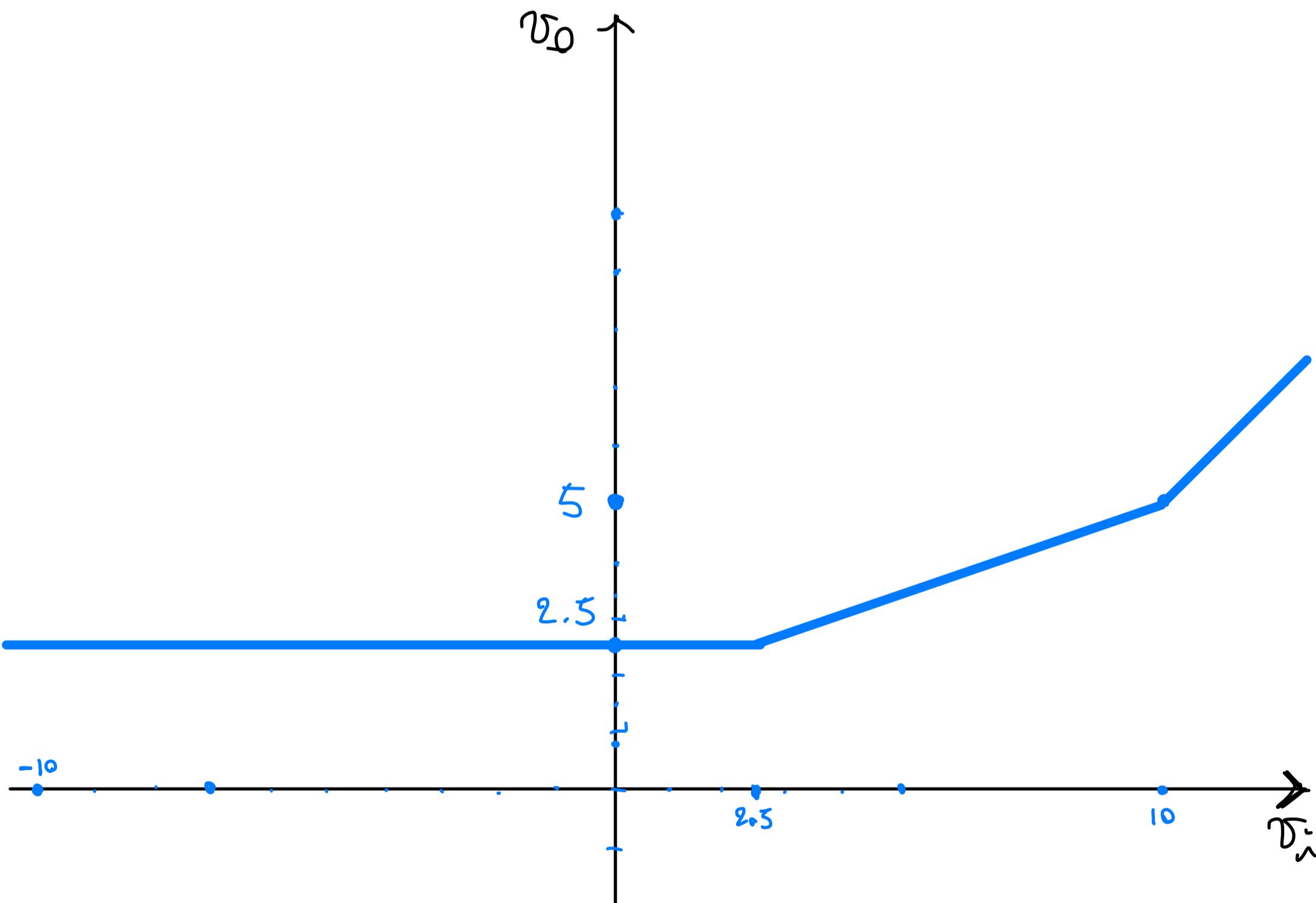

Esame 2018-09-17


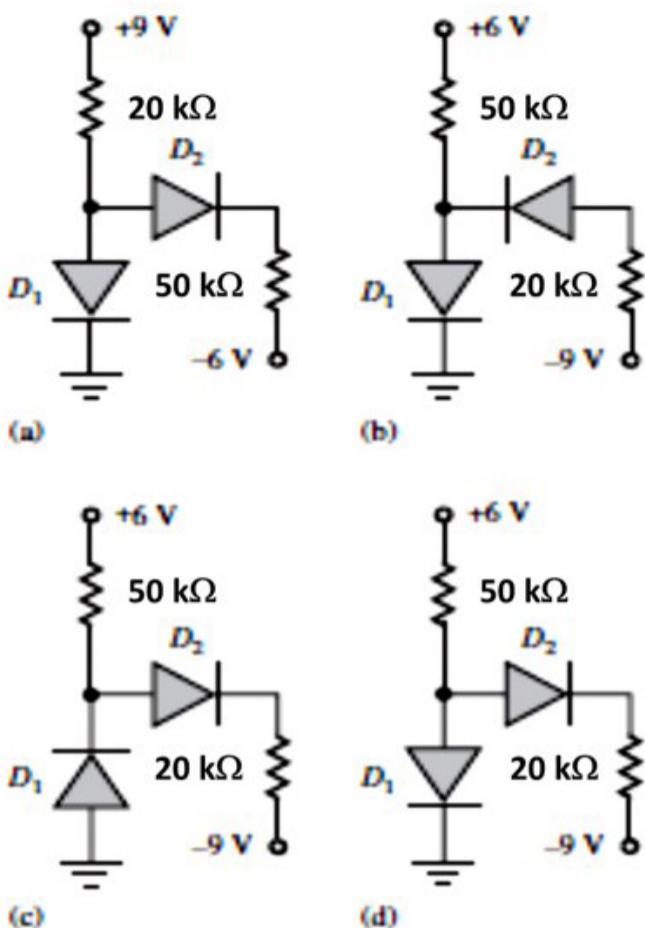


Figura 2


Calcolare la corrente che scorre nei diodi D1 e D2 dei circuiti in figura 2, nell'ipotesi che la caduta di tensione diretta ai capi dei diodi sia $V_f = +0.5 \text{ V}$.

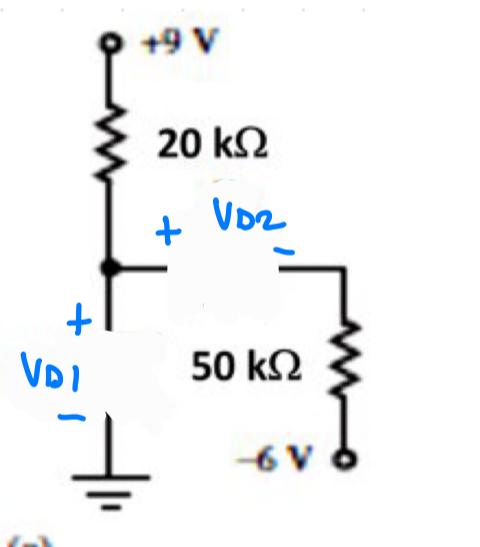Q) Caso 1: $D_1 = \text{OFF} \quad D_2 = \text{OFF}$




- $I_{D1} = 0 \quad \text{e} \quad I_{D2} = 0$
- VERIFICO $V_{D1} < V_f \quad \text{e} \quad V_{D2} < V_f$
- $V_{D1} = 9 - 0 > V_f \quad \text{NON POSSIBILE}$

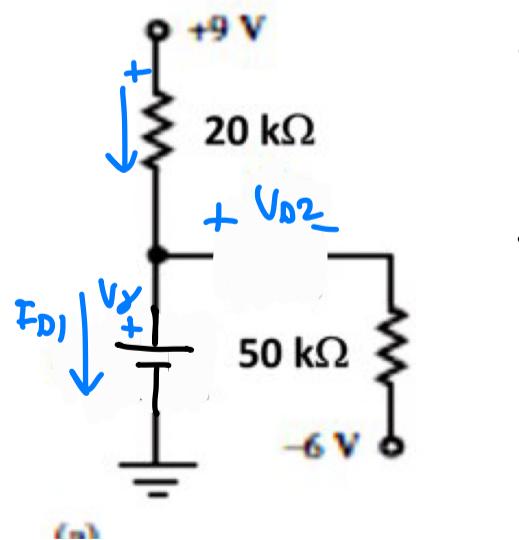Caso 2: $D_1 = \text{ON} \quad D_2 = \text{OFF}$




- $I_{D1} = \frac{9 - V_f}{20k} = 525 \mu\text{A} \quad I_{D2} = 0$
- VERIFICO $I_{D1} > 0 \quad \text{e} \quad V_{D2} < V_f$
- $I_{D1} \neq 0$
- $V_{D2} = V_f - (-6V) = 6.5 > V_f \quad \text{NON POSSIBILE}$

CASO 3: D₁=OFF D₂=ON

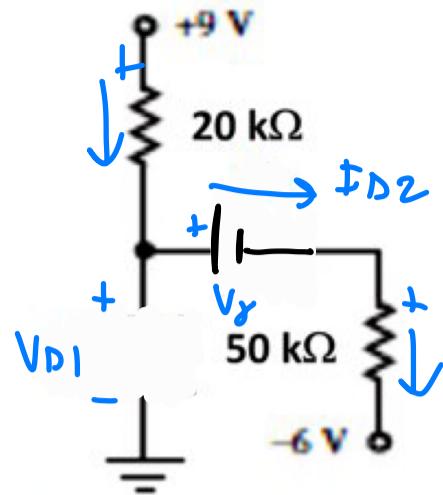

- I_{D1} = 0 I_{D2} = $\frac{9 - 0.5 + 6}{20k + 50k} = 207 \mu A$
- V_{E8P/F1C0} V_{D1} < V_f e I_{D2} > 0
- I_{D2} OK
- V_{D1} = 9 - 20k · I_{D2} = 5.86 > V_f NO VPASS

CASO 4: D₁=ON D₂=ON

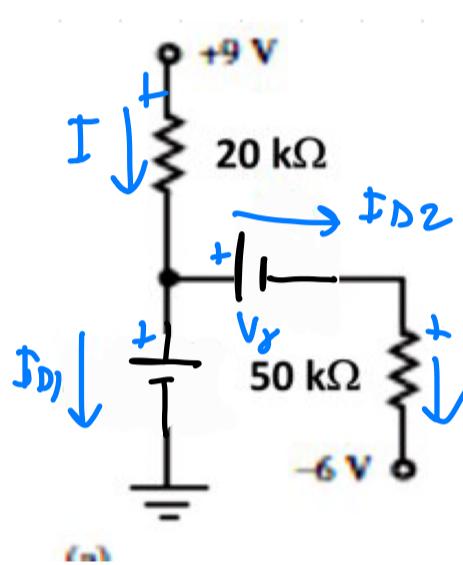

- I = $\frac{9 - V_f}{20k} = 425 \mu A$
- I_{D2} = $\frac{V_f - V_f + 6}{50k} = 120 \mu A$
- I_{D1} = I - I_{D2} = 305 μA
- V_{E8P/F1C0} I_{D1} > 0 I_{D2} > 0 → OK